

Introdução à Arquitetura de Computadores

Aula 21

μArquitetura MIPS: Single-cycle - I

Introdução

μArquitetura: Definição e Tipos

A μArquitetura dum CPU

Máquina Síncrona; Arq. Harvard

Datapath e Controlo

Fases de projeto

Datapath


Subconjunto de Instruções (ISA)

Execução de Instruções:

Acesso a Dados (*lw* e *sw*)

Tipo-R (*add*, *sub*)

Branch (*beq*)

 

A. Nunes da Cruz / DETI - UA

Jun / 2021

μArquitetura (1) - Introdução

μArquitetura

- Como implementar o *hardware* da Arquitetura dum Processador (Arquitetura = Visão do programador do conjunto instruções, registos e memória).

Processador

- **Datapath:** Blocos Funcionais

Memórias, registos, ALUs e multiplexers que operam sobre dados (*words* de 32-bits)

- **Unidade de Controlo:**

Determina como a instrução deve ser executada no *Datapath*, gerando sinais de seleção de multiplexers, de *enable* de registos, de *write* de memórias, etc.

Datapath = Caminho de Dados.

Os Blocos Funcionais estão interligados por *Buses* controlados pela Unidade de Controlo.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I


1/29

1. Introdução

μArquitetura (2) - Três tipos de Implementações

- **Single-cycle:** A execução de cada instrução é efectuada num **único ciclo** de relógio (**clock**). Todas as instruções ocupam o **mesmo** intervalo de tempo.
- **Multicycle:** A execução de cada instrução é dividida numa série de passos mais simples; cada um deles ocupa um ciclo de relógio (de maior frequência). As instruções possuem tempos de execução **diferentes** (e.g., **lw** =5 ciclos e **beq** =3 ciclos).
- **Pipelined:** A execução de cada instrução é dividida numa série de passos mais simples; o processador executa **múltiplas** instruções **em simultâneo** (em paralelo), aumentando, deste modo, a **performance**.

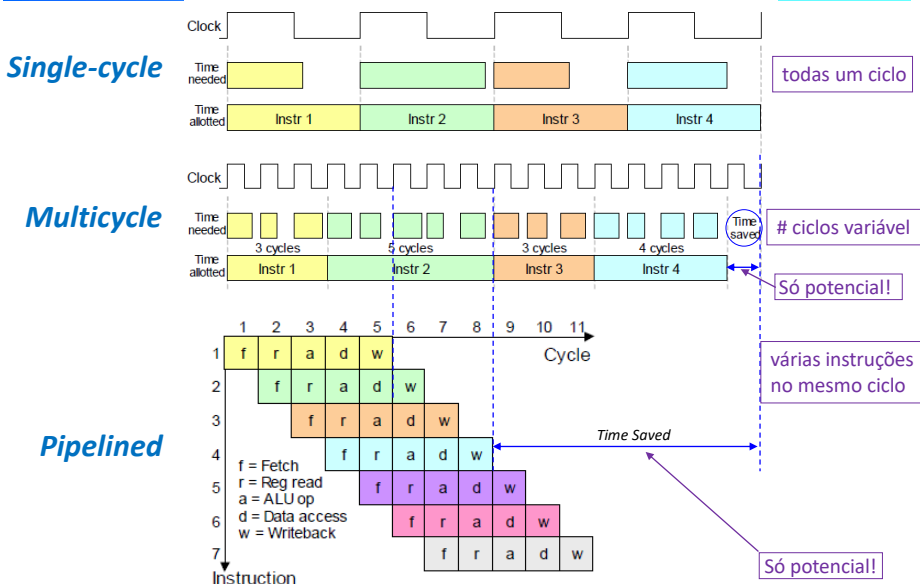μArquitetura (3) - Single-cycle vs Multicycle vs Pipelined




CPU MIPS (1) - Máquina Síncrona

 2. CPU MIPS


O CPU é uma máquina de estados síncrona.

- As Memórias, os Registos e outros autómatos definem o **estado**.
- A execução das instruções dum programa **altera o seu estado**.



CPU MIPS (2) - μ Arquitetura Harvard*

A μ Arquitetura dum CPU Single-cycle

 


- O CPU MIPS interage com **duas** memórias.
- Após o **Reset**, o registo **PC** (Program Counter) é carregado com o **endereço** da **Memória de Instruções**, para ler a primeira **Instrução** a ser executada pelo CPU.
- O CPU gera os **sinais de Controlo** necessários à execução da **Instrução**, a qual pode ou não envolver a **Memória de Dados**.

**Harvard* = A implementação *Single-cycle* (Ciclo-único) usa memórias separadas (externas ao CPU) para permitir o acesso a ambas, em simultâneo (i.e., durante o mesmo ciclo) pelo CPU.

CPU MIPS (3) - Datapath e Unidade de Controlo

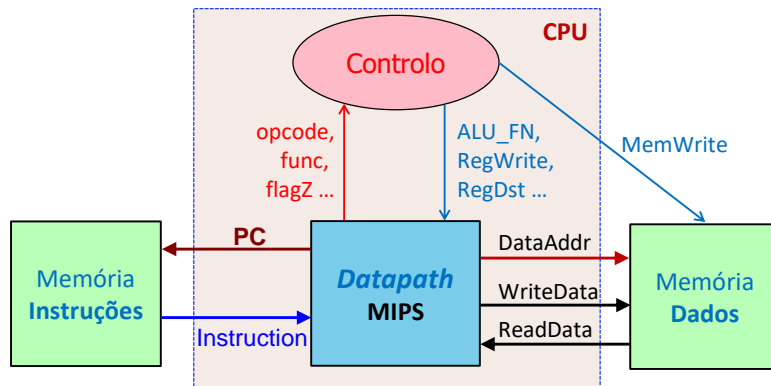- **Datapath**: Componentes que armazenam ou processam dados
 - Registos, ALU, multiplexers, extensão-sinal, etc.



- **Controlo**: Componentes que 'dizem' ao *Datapath* o que fazer.
 - Lógica combinatória e/ou sequencial (FSMs).

CPU MIPS (4) - Fases de Projeto

1. Análise do Conjunto de Instruções (ISA)

- A execução de cada instrução requiere transferências entre registos e/ou memórias;
- O *Datapath* deve incluir o *hardware* necessário para suportar essas transferências.

2. Seleção dos Componentes para o *Datapath*

- Memórias, Registos, ALU, Multiplexers, etc

3. Implementação da Lógica de Controlo

- Lógica combinatória ou FSMs

ISA = *I*nstruction *S*et *A*rchitecture; **FSM** = *F*inite *S*tate *M*achine.

SC Datapath (1) - Instruções (ISA) a Implementar

ISA: Começamos com um número limitado


- Acesso à Memória
lw e **sw**
- Tipo-R
and, **or**, **add**, **sub** e **slt**
- Branch
beq
- Instruções adicionais (próx. aula)
addi
j

3.1 Datapath - Instruções

SC Datapath (2) - Elementos de Estado (1)


O *Datapath** dum CPU é baseado nos seguintes elementos de estado:

 - Program Counter (PC)
- Memória de Instruções
- Banco de 32 Registos
- Memória de Dados



*O projeto dum sistema complexo começa com o *hardware* dos elementos de estado.

 
SC Datapath (3) - Elementos de Estado (2): PC e Memórias



- **PC:** É um registro de 32-bits normal;
 - A saída (PC) é o endereço da instrução **corrente**;
 - A entrada (PC') é o endereço da instrução **seguinte**.


Memória de Instruções:

Tem um único porto de leitura (A/RD).

 

Memória de Dados:

 
Tem um único porto de leitura (A/RD) ou de escrita (A/WD) e um sinal de **WriteEnable** (WE).



SC Datapath (3) - Elementos de Estado (3) - Banco de Reg.

Banco de 32 Registos:

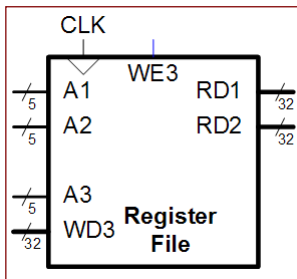Tem **dois** portos de leitura (A1/RD1 e A2/RD2) e **um** porto de escrita (A3/WD3).



Os três *buses* **A1**, **A2** e **A3** possuem 5-bits, visto que $2^5 = 32$ registos.

Ex: As instruções do tipo-R lêem os operandos dos portos (**RD1** e **RD2**) e escrevem o resultado no porto (**WD3**), e.g., **add \$t2, \$t1, \$t0**.

Exceptuando a Memória de Instruções, todos os elementos de estado têm entrada de CLK.


SC Datapath (4) - Instruções Load/Store (1)

Operações

lw *rt*, *imm*(*rs*)

sw *rt*, *imm*(*rs*)

 
- Usam os registros *rs* e *rt* como operandos
- Calculam (na ALU) o endereço de memória efetivo usando (*rs*) e o *imm*.




- **Load:** Lê da Memória (para o RF) o novo valor do registro *rt*.
- **Store:** Escreve o valor do registro *rt* (do RF) na Memória.

SC Datapath (5) - Instruções Load/Store (2)

Formato da Instrução - tipo-I

 


lw *rt*, *imm*(*rs*)

 

sw *rt*, *imm*(*rs*)


SC Datapath (6) - *lw* Fetch

Passo 1: Leitura da Instrução (Fetch)

 

 1. O PC gera o endereço (**A**) para a Memória de Instruções.

A Instrução lida (**RD**) vai, em seguida, ser decodificada (e.g., o campo de bits **Instr_{31:26}** vai ser interpretado).




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I


14/29

SC Datapath (7) - *lw* Leitura do Operando

 Passo 2: Leitura do operando (**rs**) do Reg File (RF)



 2. Ligando os bits **Instr_{25:21}**, **rs**, ao porto **A1** do RF, obtemos na saída **RD1** (ReadData1) o conteúdo desse registo, (**rs**).




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I


15/29

SC Datapath (8) - *lw* Obtenção do Offset

 Passo 3: Extensão de sinal do valor Imediato



 3. Ligando os bits $\text{Instr}_{15:0}$ ao extensor de sinal, converte-se o valor $\text{imm}_{15:0}$ em $\text{SignImm}_{31:0}$ (16 \Rightarrow 32 bits).




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I


16/29

SC Datapath (9) - *lw* Cálculo do Endereço

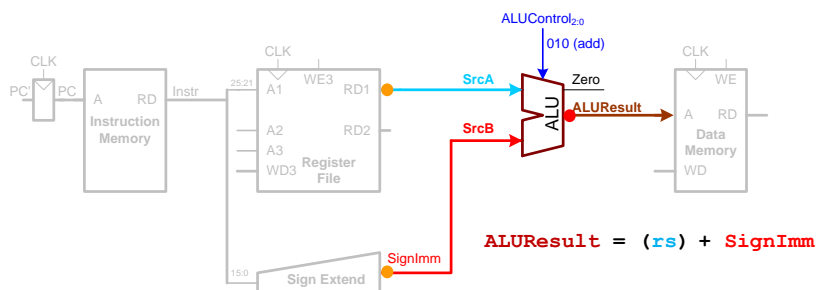Passo 4: Cálculo do endereço (efetivo) de memória



 4. Na ALU soma-se o endereço base SrcA ao SrcB , para obter o endereço de memória efetivo em ALUResult .




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I

17/29

SC Datapath (10) - *lw* Leitura da Memória de Dados

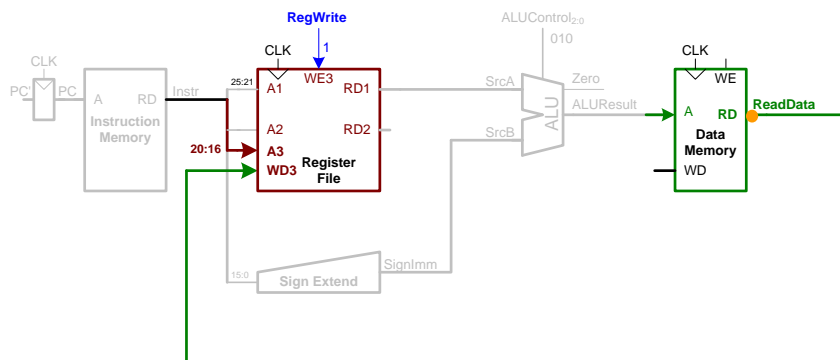Passo 5: Leitura do valor da Memória e escrita no RF



5. O valor lido da memória (**ReadData**) é escrito (**RegWrite=1**) no registo **rt** (**Instr_{20:16}**) usando o porto **A3/WD3** do *Register File*.

31:26	25:21	20:16	15:0	
35	rs	rt	imm	lw rt, imm(rs)


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I

18/29

SC Datapath (11) - *lw* Incremento do PC

Passo 6: Calcular PC'

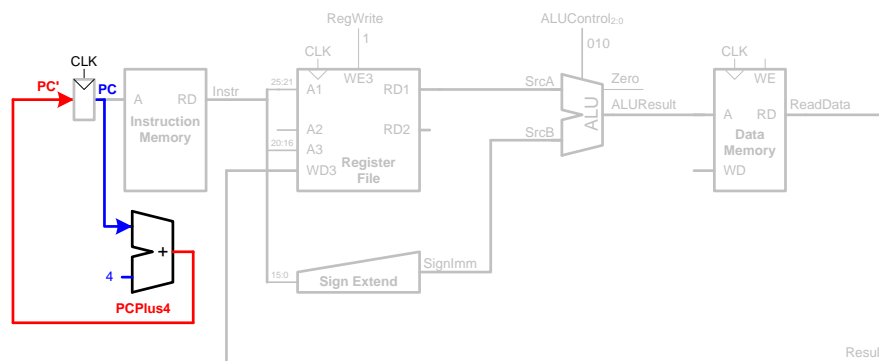

6. Ao valor atual do *Program Counter*, **PC**, soma-se 4 para obter **PC'**, i.e., o endereço da instrução seguinte a executar.

Acabou a execução da instrução *lw*!

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - I

19/29

SC Datapath (12) - Passo a Passo?

Embora os slides digam 'Passo'

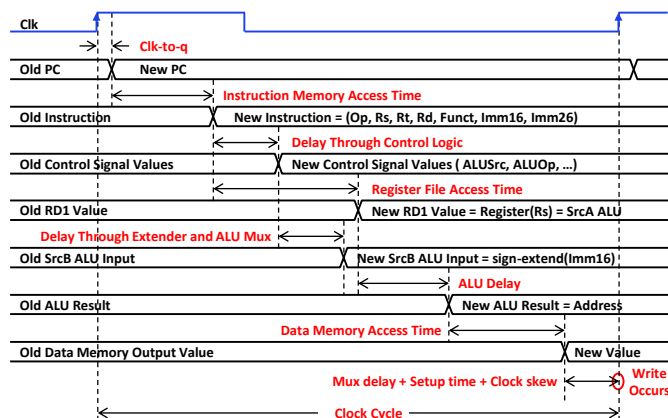... todas estas operações são executadas no **mesmo** ciclo de relógio!




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I

20/29

SC Datapath (13) - **sw** Escrever na Memória de Dados

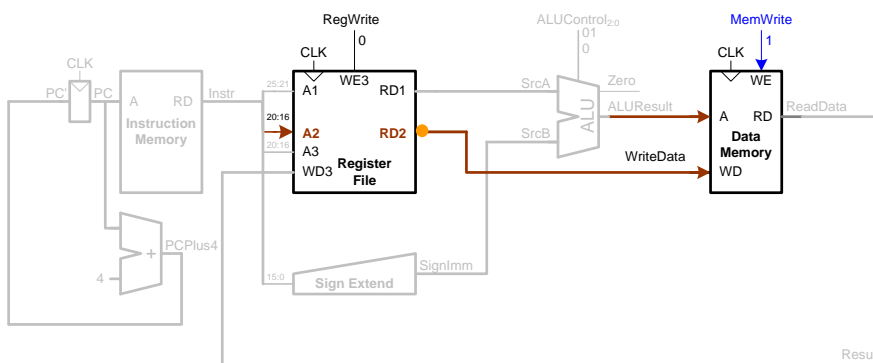Passo 5: Escrita do valor do registro **rt** na Memória



5. O valor do registro **rt**, **RD2** (**ReadData2**), é escrito (**MemWrite = 1**) na memória (**WriteData**). Ao contrário de **lw**, nada é escrito no RF.

31:26	25:21	20:16	15:0	
43	rs	rt	imm	sw rt , imm (rs)

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I


21/29

SC Datapath (14) - Tipo-R (1) - add

Operações


Ex: add **rd**, **rs**, **rt**

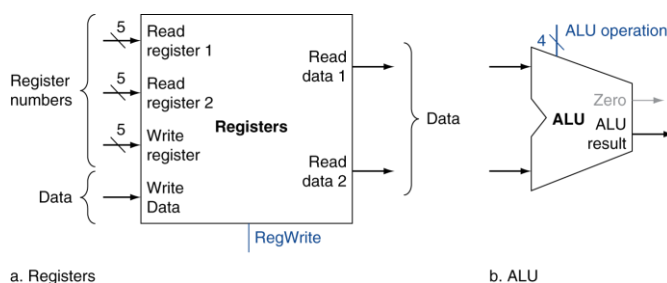- Usa os registros **rs** e **rt** como operandos
- Executa a operação aritmética/lógica na ALU
- Escreve o resultado no registro **rd** (RF)




SC Datapath (15) - Tipo-R (2) - add

Formato da Instrução - tipo-R

 


add **rd**, **rs**, **rt**

add

 

SC Datapath (16) - Tipo-R (3) - add

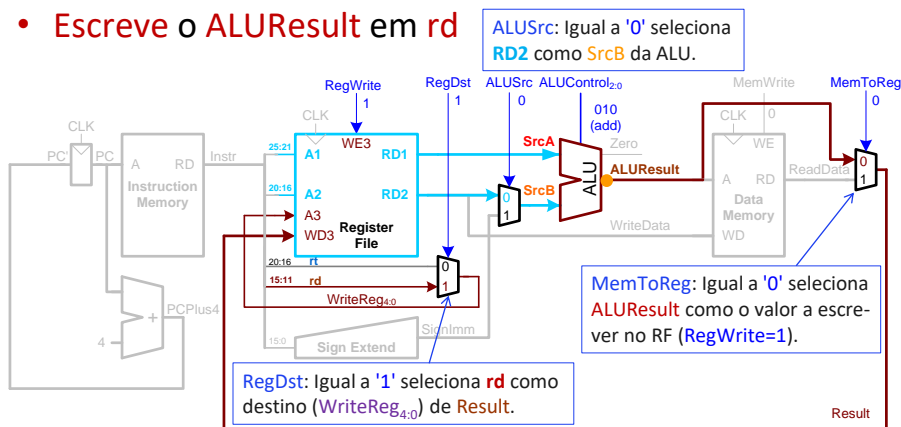- Lê os valores de **rs** e **rt** (add soma-os na ALU)
- Escreve o **ALUResult** em **rd**



A Memória de Dados não intervém na execução!

3 Multiplexers!

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
0	rs	rt	rd	0	32

add rd, rs, rt

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I

24/29

SC Datapath (17) - Branch (1) - beq

Operações Ex: beq rs, rt, imm

- Calcula o endereço-alvo do branch (**BTA**)
 - Obtem o **SignImm₃₂** a partir do **Imm₁₆**
 - Multiplica **SignImm₃₂** por 4
(para obter o endereço de byte)
 - Soma esse valor a 'PC + 4'
$$BTA = (\text{SignImm}_{32} \ll 2) + (PC + 4)$$
- Em paralelo, compara os operandos (**rs**) e (**rt**)
 - Subtrai-os na ALU e gera a saída **Zero**;
 - Caso **Zero=1** então **PC' = BTA**;
caso contrário **PC' = PC + 4**.

BTA = Branch Target Address.

(rs) = conteúdo do registo rs.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I


25/29

SC Datapath (18) - Branch (2) - *beq*

Operações (cont.)

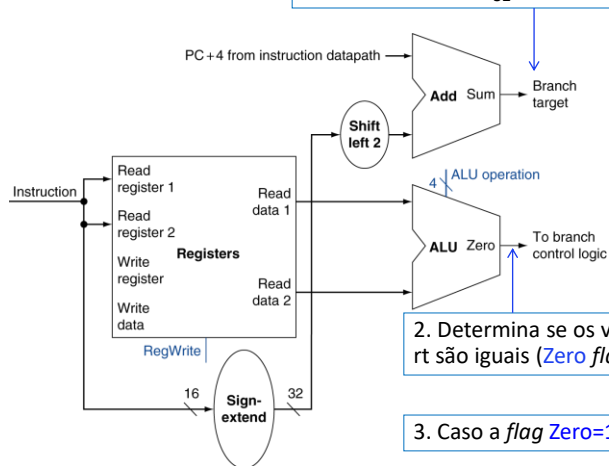1. Calcula o *Branch Target Address* (BTA):

$$\text{BTA} = (\text{SignImm}_{32} \ll 2) + (\text{PC} + 4)$$




2. Determina se os valores de *rs* e *rt* são iguais (*Zero flag*)

3. Caso a *flag Zero=1*, $\text{PC}' = \text{BTA}$

Os símbolos do *sign-extend* e *shift-left2* são diferentes mas também se usam noutros livros.

SC Datapath (19) - Branch (3) - *beq*

Formato da Instrução - tipo-I


 


beq rs, rt, imm

SC Datapath (20) - Branch (4) - beq

- Calcula (PCBranch) $BTA = (PC+4) + (\text{SignImm}_{31:0} \ll 2)$
- Determina (na ALU) se o valor dos registos rs e rt é igual (Zero)

 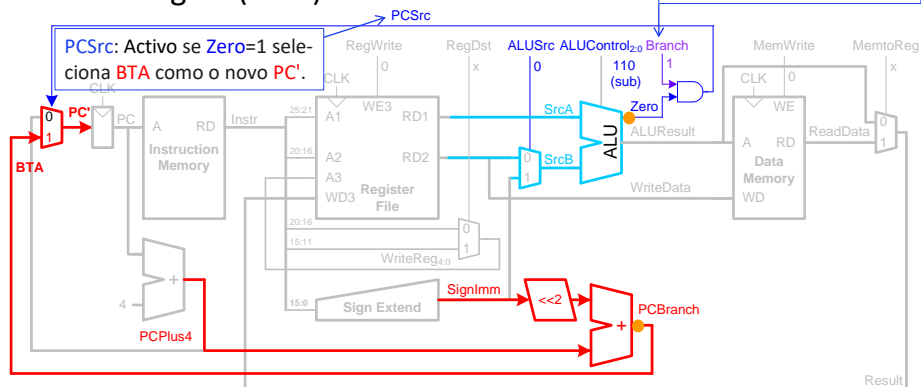Branch: Sinal de controlo que deteta a instrução beq.




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I

28/29

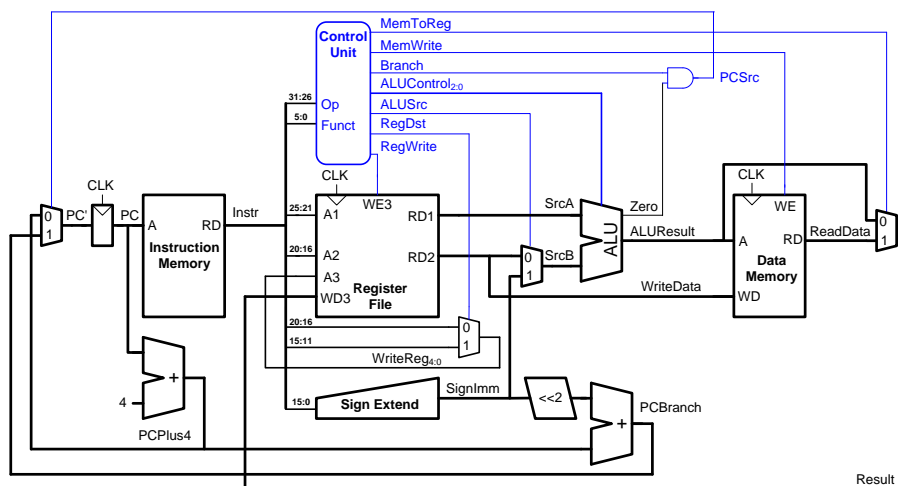SC Datapath (21) - Completo* (sem Controlo)



*Mas, com um instruction set limitado a: lw/sw, tipo-R e beq

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - I

29/29