

## Introdução à Arquitetura de Computadores

Auto22

### μArquitetura MIPS: Single-cycle - II

#### Unidade de Controlo

Entradas e Saídas

Descodificador da ALU

Exemplo de ALU

Descodificador Principal

Instruções de tipo-R: **or**

Instruções de tipo-I: **lw/sw** e **beq**

#### Exercício

Execução da instrução **or**


Suporte para instruções Adicionais

**addi** e **jump**

A. Nunes da Cruz / DETI - UA

Junho / 2021
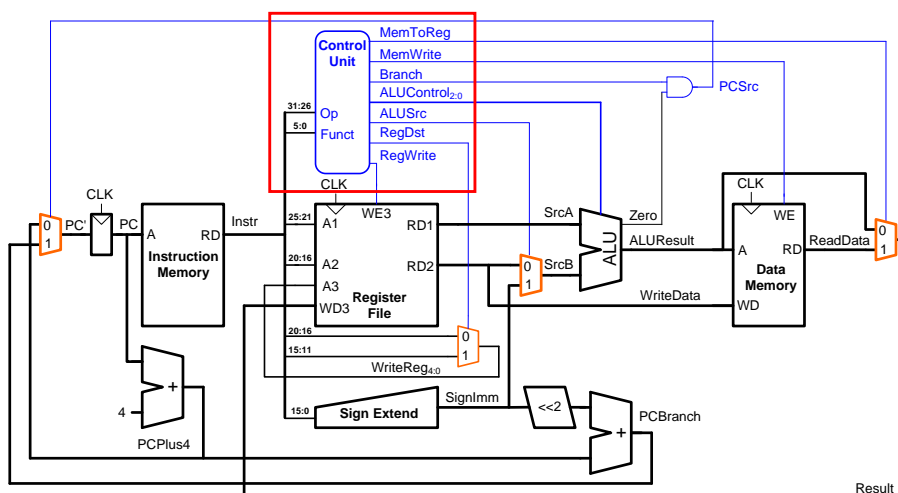
### Datapath Single-Cycle (SC) - Unidade de Controlo



ISA limitado a: **lw**, **sw**, tipo-R e **beq**

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - II

1/28


## Unidade de Controlo (1) - Entradas e Saídas
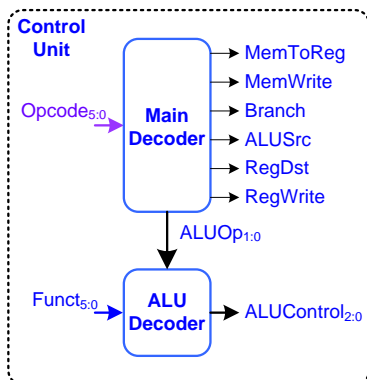
### A Unidade de Controlo (UC)

Gera os sinais de controlo do *datapath*, usando como **entradas** os bits de **opcode** e de **funct** da instrução.



 - A maior parte das **saídas** de controlo é derivada do **opcode**; as instruções do tipo-R precisam **ainda** de usar o campo **funct** para determinar a operação da ALU.




Retomamos a matéria dada na 1ª aula sobre Assembly (codificação de instruções).

## Unidade de Controlo (2) - Decoders: Main + ALU
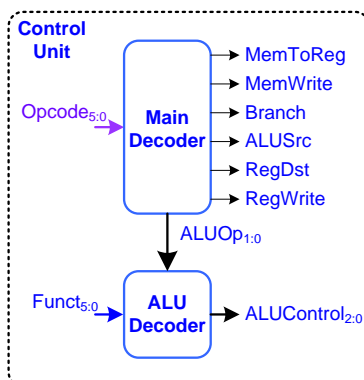
### A Unidade de Controlo

Está dividida em dois\* blocos de lógica combinatória:




- O **Main Decoder** usa o **Opcode<sub>5:0</sub>** da instrução, para gerar **todos** os sinais de saída e ainda o código de operação da ALU (**ALUOp<sub>1:0</sub>**).
- O **ALU Decoder** usa o **ALUOp<sub>1:0</sub>** juntamente com o campo **Funct<sub>5:0</sub>** para gerar o sinal **ALUControl<sub>2:0</sub>**, o qual controla a operação da ALU.

\*Para simplificar o projeto.

UC (3) - ALU Decoder (1) - Entrada ALUOp

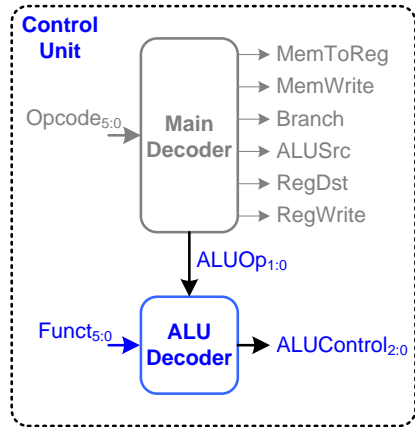4.1 ALU Decoder

O *ALU Decoder* é a parte da UC responsável por decodificar o campo da instrução *Funct<sub>5:0</sub>*. Usa o sinal *ALUOp* gerado pelo *Main Decoder*, como entrada auxiliar.




- Os valores do *bus ALUOp<sub>1:0</sub>* têm o seguinte significado:

| ALUOp <sub>1:0</sub> | Descrição                    |
|----------------------|------------------------------|
| 00                   | Add                          |
| 01                   | Subtract                     |
| 10                   | Look at Funct <sub>5:0</sub> |
| 11                   | Not Used (yet)               |

Tipo-R


UC (4) - ALU Decoder (2) - Saída ALUControl

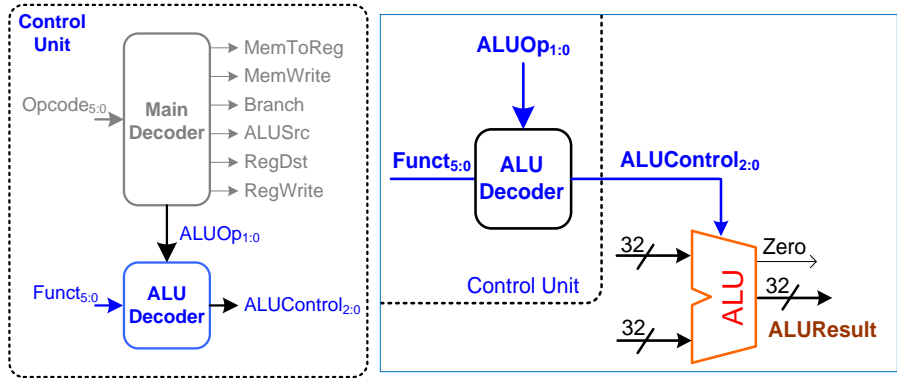- O *ALU Decoder* gera o *bus ALUControl<sub>2:0</sub>* o qual controla a operação da *ALU*.


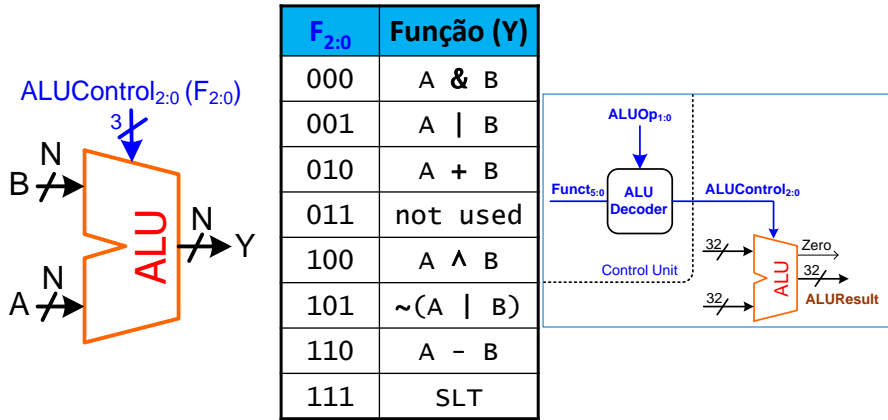
### UC (5) - ALU Decoder (3) - Exemplo de ALU


A **ALU** (Arithmetic and Logic Unit) é a unidade combinatória que implementa as funções aritméticas e lógicas.



A ALU pode facilmente ser implementada em linguagens de descrição de hardware (HDL) do tipo VHDL ou Verilog.
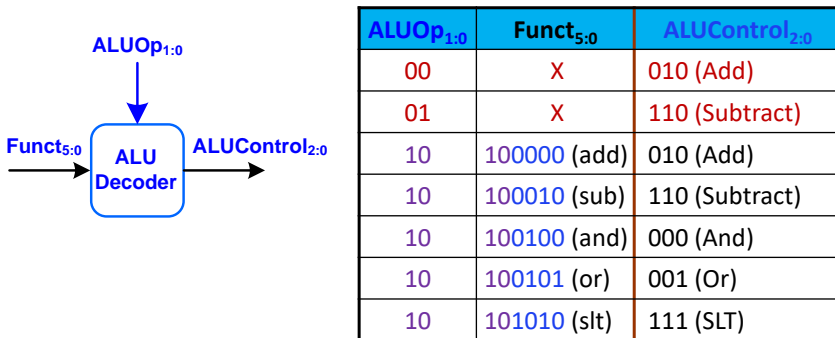
### UC (6) - ALU Decoder (4) - Tabela Verdade


- Quando **ALUOp** é **00** ou **01**, a **ALU** soma ou subtrai, respectiva/.
- Quando **ALUOp** é **10**, o campo **Func** é examinado para determinar o valor de **ALUControl**.



(Para as instruções do tipo-R, os dois primeiros bits do campo **Func** são sempre **10**, podendo ser ignorados aquando da implementação).
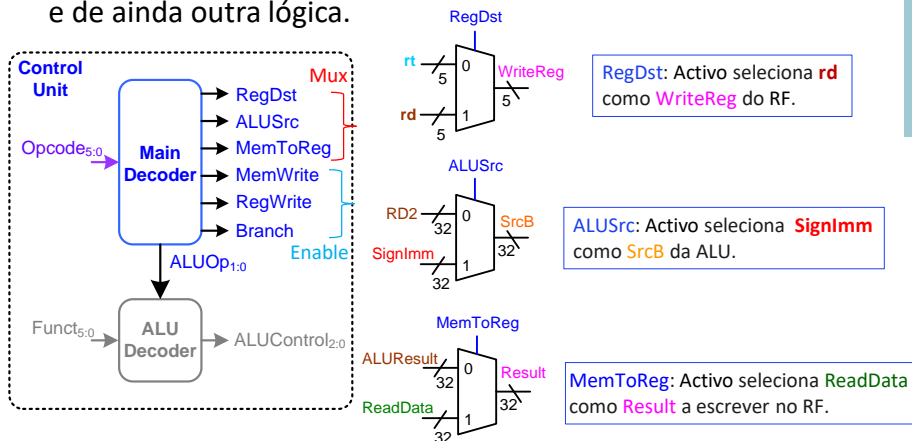
## UC (7) - Main Decoder (1) - Seleção de Multiplexers

- O **Main Decoder** gera dois tipos de sinais: entradas de **Seleção** dos **Multiplexers** e de **Enable** da Memória, do Banco de Registos e de ainda outra lógica.




Os sinais de controlo necessários a cada instrução já foram vistos durante a construção do datapath.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

8/28
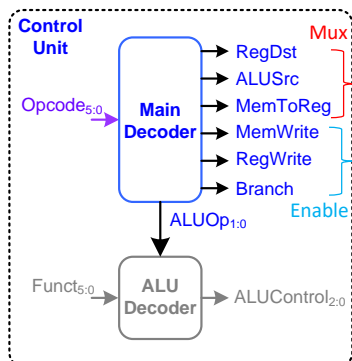
## UC (7) - Main Decoder (2) - Sinais de Enable



- MemWrite** - *Enable* de escrita da Memória de Dados
- RegWrite** - *Enable* de escrita do Banco de Registos
- Branch** - Activo só para a instrução **beq** (ou **bne**)

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - II

9/28

### UC (8) - Main Decoder (3) - Tabela de Verdade

Sinais de saída em função do *opcode* da instrução.

| Instruction | Opcode <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemToReg | ALUOp <sub>1:0</sub> |
|-------------|-----------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|
| R-type      | 000000                | 1        | 1      | 0      | 0      | 0        | 0        | 10                   |
| lw          | 100011                | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 1        | 00                   |
| sw          | 101011                | 0        | X      | 1      | 0      | 1        | X        | 00                   |
| beq         | 000100                | 0        | X      | 0      | 1      | 0        | X        | 01                   |

 

1. **tipo-R:** Todas as instruções usam os mesmos valores dos sinais, só diferem no código (ALUControl) gerado pelo *ALU Decoder*.

2. Se não escrevem no Banco de Registos: Os sinais **RegDst** e **MemToReg** são *don't cares* (X), dado que o sinal **RegWrite** é zero. (Exs: *sw* e *beq*).

Em seguida, analisamos em detalhe cada tipo de instrução...

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - II

10/28

### UC (9) - Main Decoder (4) - tR - or

|       |       |       |       |      |     |
|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:11 | 10:6 | 5:0 |
| 0     | rs    | rt    | rd    | 0    | 37  |

| Instruction | Op <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemToReg | ALUOp <sub>1:0</sub> |
|-------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|
| R-type      | 000000            | 1        | 1      | 0      | 0      | 0        | 0        | 10                   |
| lw          | 100011            |          |        |        |        |          |          |                      |
| sw          | 101011            |          |        |        |        |          |          |                      |
| beq         | 000100            |          |        |        |        |          |          |                      |

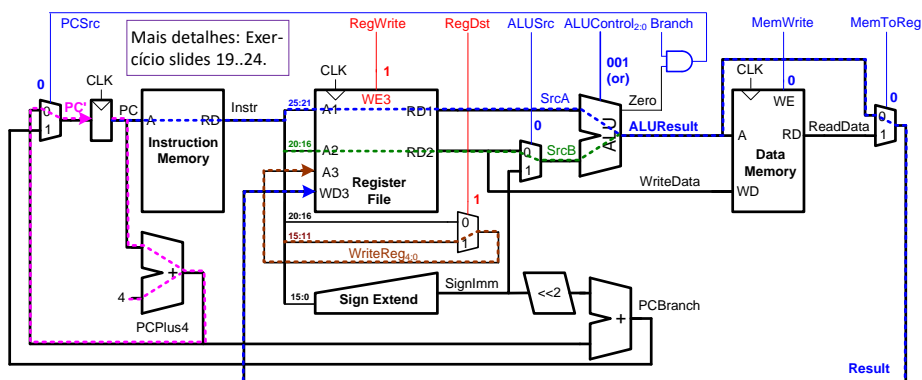

\*Eliminando o símbolo da Unidade de Controle para melhorar a visibilidade.

or rd, rs, rt

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - II

11/28

### UC (10) - Main Decoder (5) - lw

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:0  |
| 35    | rs    | rt    | imm16 |

| Instruction | Op <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemToReg | ALUOp <sub>1:0</sub> |
|-------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|
| R-type      | 000000            | 1        | 1      | 0      | 0      | 0        | 0        | 10                   |
| → lw        | 100011            | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 1        | 00                   |
| sw          | 101011            |          |        |        |        |          |          |                      |
| beq         | 000100            |          |        |        |        |          |          |                      |

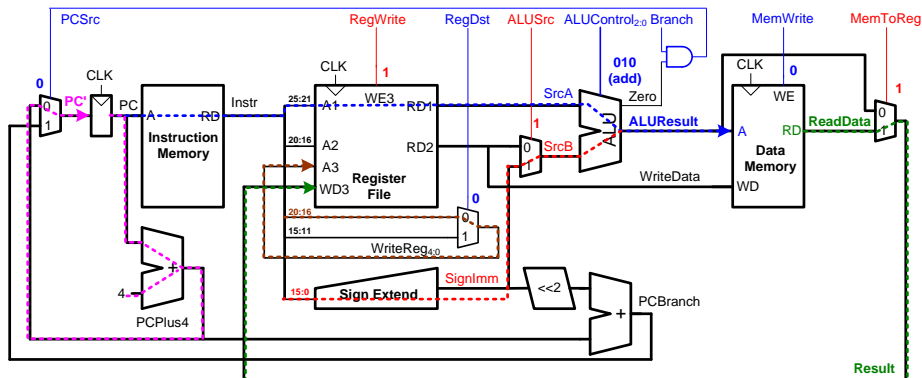

lw rt, imm(rs)

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - II

12/28

### UC (11) - Main Decoder (6) - sw

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:0  |
| 43    | rs    | rt    | imm16 |

| Instruction | Op <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemToReg | ALUOp <sub>1:0</sub> |
|-------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|
| R-type      | 000000            | 1        | 1      | 0      | 0      | 0        | 0        | 10                   |
| lw          | 100011            | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 1        | 00                   |
| → sw        | 101011            | 0        | X      | 1      | 0      | 1        | X        | 00                   |
| beq         | 000100            |          |        |        |        |          |          |                      |


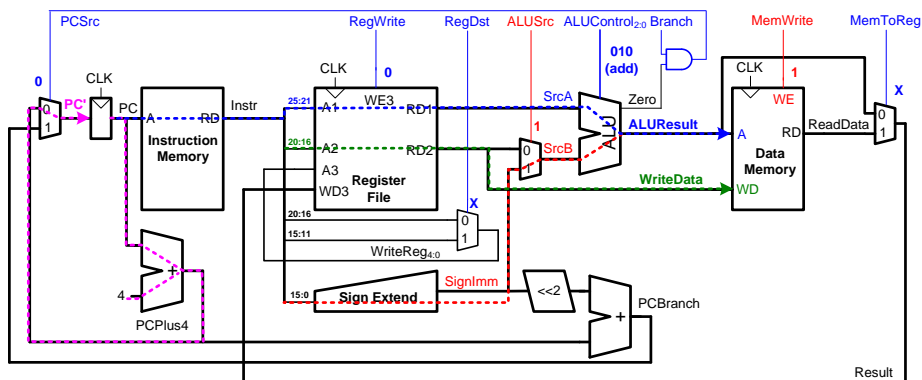


sw rt, imm(rs)

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - II

13/28

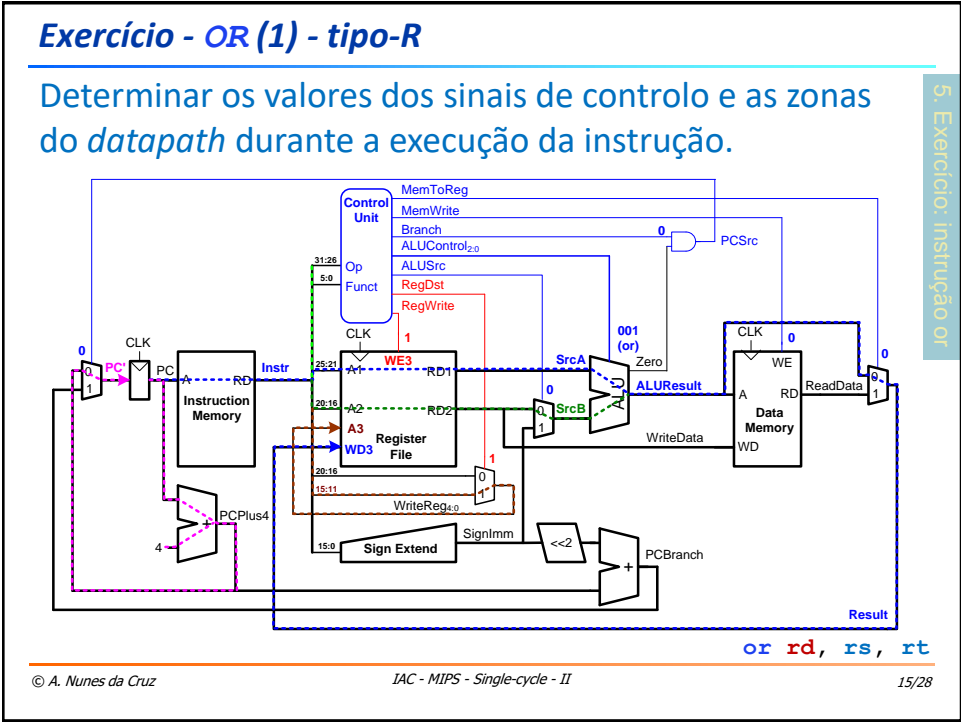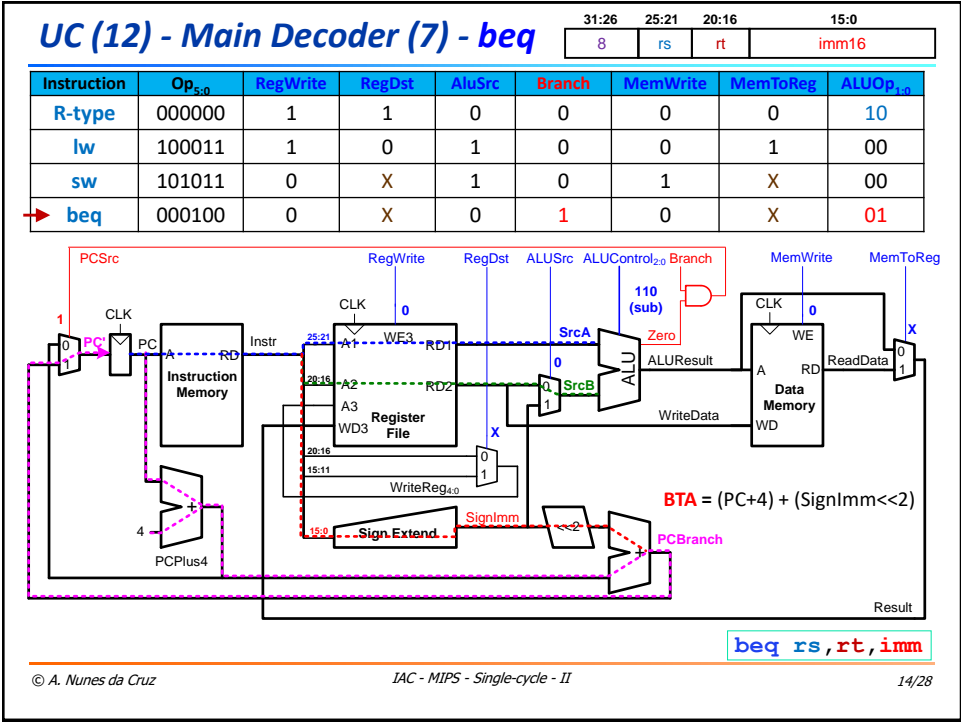



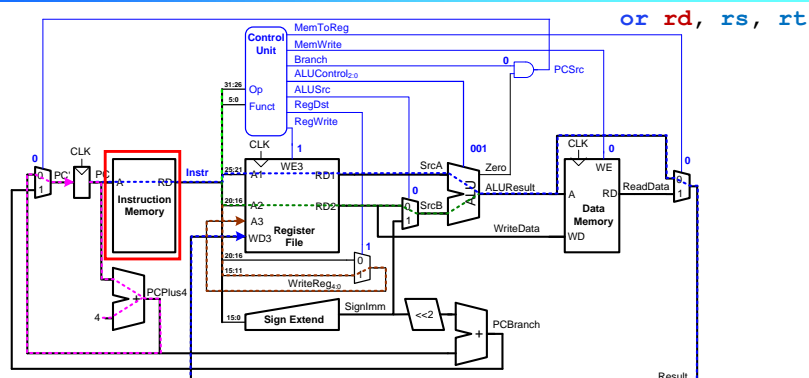
## Exercício - OR (2) - Fetch da Instrução



1. O PC aponta para a posição de memória que contém a instrução; esta fica disponível na saída RD (Instr).

## Exercício - OR (3) - Ler Operandos


| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:11 | 10:6 | 5:0 |
|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 0     | rs    | rt    | rd    | 0    | 37  |

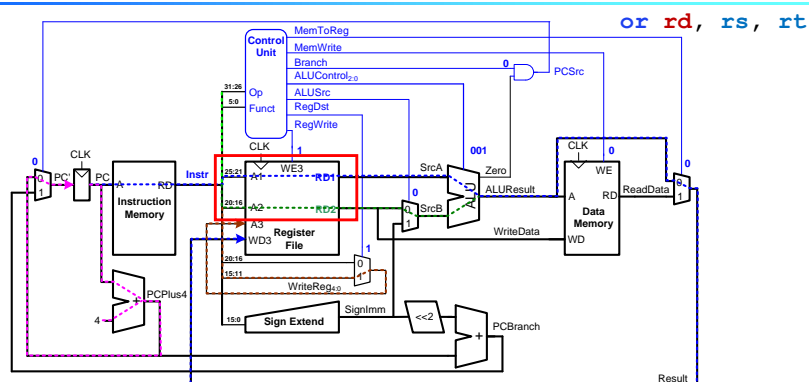

2. Os campos da instrução Instr<sub>25:21</sub> e Instr<sub>20:16</sub> são os endereços dos registos rs e rt dentro do RF, respectiva/. O conteúdo destes registos aparece nas saídas RD1 e RD2.

### Exercício - OR (4) - Exec. na ALU

|       |       |       |       |      |     |
|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:11 | 10:6 | 5:0 |
| 0     | rs    | rt    | rd    | 0    | 37  |

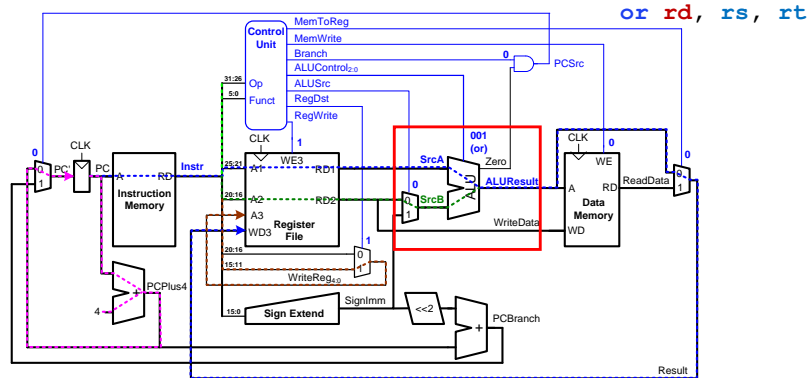

- 3.1 SrcA = RD1 e SrcB = RD2 (ALUSrc = 0);
- 3.2 OR é do tipo-R logo ALUOp=10; o valor de ALUControl depende de Funct, sendo neste caso igual a 001 (ver ALU Decoder).

| ALUOp <sub>1:0</sub> | Funct <sub>5:0</sub> | ALUControl <sub>6</sub> |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 00                   | X                    | 010 (Add)               |
| 01                   | X                    | 110 (Subtract)          |
| 10                   | 100000 (add)         | 010 (Add)               |
| 10                   | 100010 (sub)         | 110 (Subtract)          |
| 10                   | 100100 (and)         | 000 (And)               |
| 10                   | 100101 (or)          | 001 (Or)                |
| 10                   | 101010 (slt)         | 111 (SLT)               |


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

18/28

### Exercício - OR (5) - Escrita no RF

|       |       |       |       |      |     |
|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 31:26 | 25:21 | 20:16 | 15:11 | 10:6 | 5:0 |
| 0     | rs    | rt    | rd    | 0    | 37  |

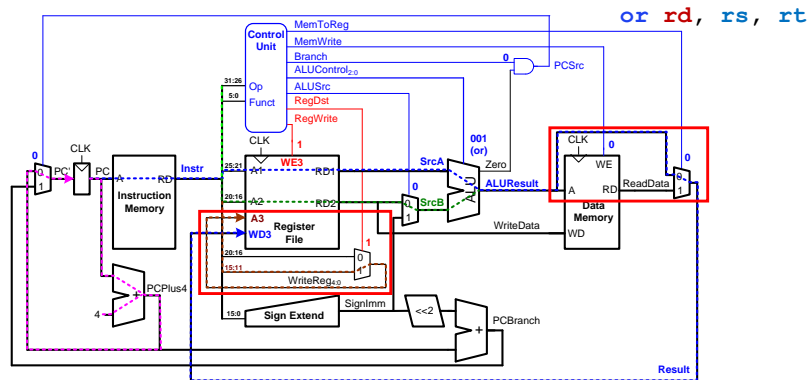


- 4.1 A instrução não escreve na Memória de Dados, MemWrite=0. O resultado da operação vem direta/ da ALU, MemToReg=0.
- 4.2 O Result é escrito (RegWrite=1) no Banco de Registos. O registo destino rd, o campo Instr<sub>15:11</sub>, é selecionado fazendo RegDst=1.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

19/28
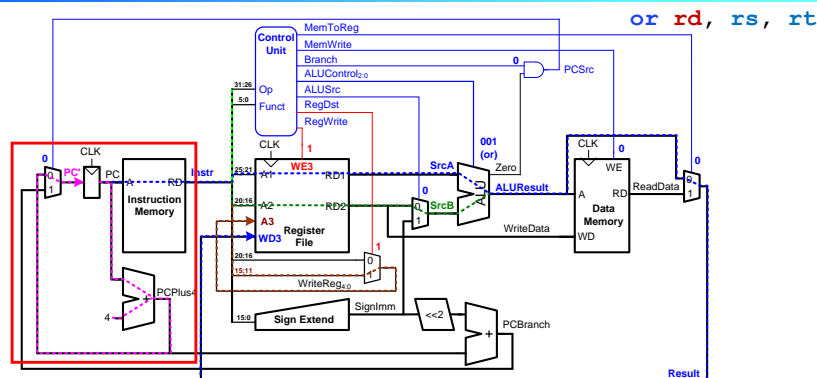
## Exercício - OR (6) - Atualização do PC



5. A atualização do valor de PC, i.e.,  $PC^i = PC + 4$ , está indicada com a linha rosa tracejada

Finalmente, é de referir que também há fluxo de dados nas zonas não tracejadas, todavia os sinais de controlo **impedem** que esses dados tenham qualquer influência no resultado.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

20/28

## Mais Instruções (1) - addi e j

Até aqui considerámos um subconjunto limitado de instruções do MIPS.

Como adicionar novas instruções ao CPU (ou ao ISA)?

- Para ilustrar, vamos acrescentar suporte para duas instruções **addi** e **j**.
- Veremos que para um tipo de instruções (**addi**) basta adicionar algo à Tabela de Verdade do **Main Decoder**, ao passo que para outras (**j**) o **datapath** também precisa de ser alterado.

6. Mais Instruções

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - II

21/28
 
## Mais Instruções (2) - *addi* (1)

*addi*, 'add immediate':

- Adiciona o valor **imediato** ao valor do registo **rs** e escreve o resultado no registo **rt**.




O *datapath* atual **já é capaz** de executar este tipo de tarefas (i.e., somar e escrever o resultado no RF).

**P:** Quais as alterações necessárias a introduzir na Unidade de Controlo para suportar *addi*?

**R:** Precisamos de acrescentar somente mais uma linha à Tabela de Verdade do *Main Decoder*, para gerar os sinais de controlo necessários à execução da instrução *addi*.
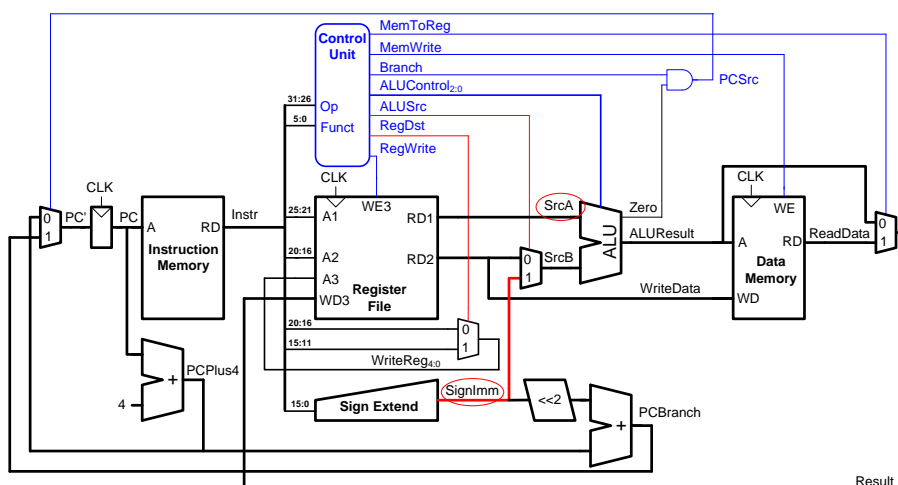
## Mais Instruções (3) - *addi* (2) - Datapath



**Não há necessidade de modificar o *datapath*!**

### Mais Instr. (4) - *addi* (3) - Unidade de Controlo

*addi* *rt,rs,imm*

| Instruction   | Op <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst | ALUSrc | Branch | MemWrite | MemToReg | ALUOp <sub>1:0</sub> |
|---------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|
| R-type        | 000000            | 1        | 1      | 0      | 0      | 0        | 0        | 10                   |
| lw            | 100011            | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 1        | 00                   |
| sw            | 101011            | 0        | X      | 1      | 0      | 1        | X        | 00                   |
| beq           | 000100            | 0        | X      | 0      | 1      | 0        | X        | 01                   |
| → <i>addi</i> | 001000            | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 0        | 00                   |

1. O resultado tem de ser escrito no RF, **RegWrite = 1**.
2. O registo destino é especificado no campo *rt*, **RegDst = 0**.
3. O **SrcB** da ALU deriva do *immediate*, **ALUSrc = 1**.
4. A ALU deve somar, **ALUOp = 00**, e o valor de **ALUControl = 010** (ver *ALU Decoder*)
5. A instrução não é um *branch*, nem escreve na memória, **Branch = MemWrite = 0**.
6. O resultado vem da ALU, não da memória, **MemToReg = 0**.


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

24/28

### Mais Instr. (5) - *addi* (4) - Datapath + Control

*addi* *rt,rs,imm*

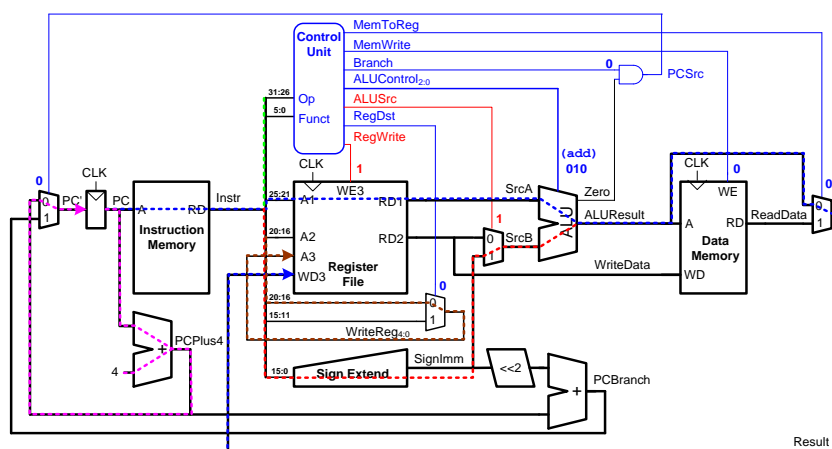

**RegWrite=1, RegDst=0, ALUSrc=1 e MemToReg=0**


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

25/28
 
## Mais Instruções (6) - j (1)

A instrução *jump* escreve um novo valor (**PC'**) no PC .



$$\text{PC}' = \text{JTA} = (\text{PC} + 4)_{31..28} : (\text{Imm26} \ll 2)$$

- Os dois bits menos significativos são sempre 0, porque o valor do PC é sempre *word-aligned*, (i.e., é múltiplo de 4 bytes);
  - Os 26 bits seguintes são retirados do valor imediato da instrução **Instr25:0**;
  - Os 4 bits mais significativos são iguais aos 4 bits mais significativos do (PC + 4).
- O *datapath* existente **não é capaz** de calcular este **PC'**.

**P:** Quais são as modificações a fazer, tanto ao *datapath* como ao *Main Decoder*, para suportar a instrução **j**?

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II


26/28

6.2 Mais Instruções - j
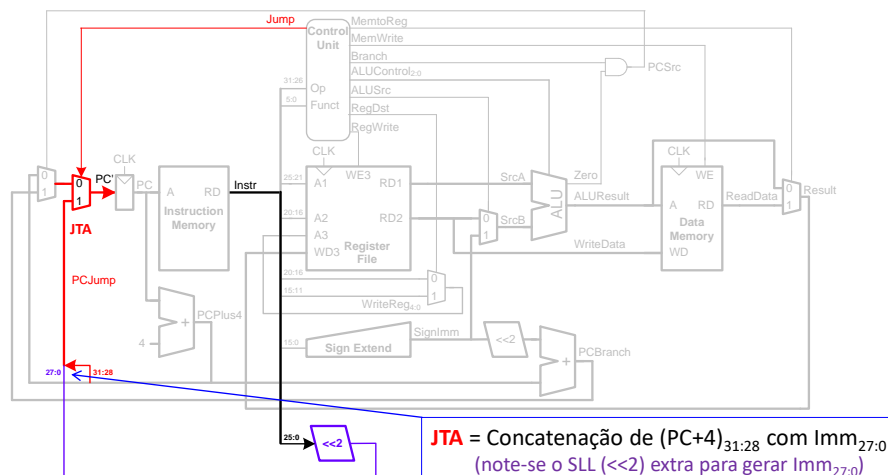
## Mais Instruções (7) - j (2) - Datapath

**R-1: Alteração ao Datapath:** adicionamos *hardware* para calcular o valor do **PC'**.

Isto pode ser conseguido através de mais um *multiplexer*, controlado por um novo sinal **Jump** (proveniente do *Main Decoder*), a cuja entrada\_1 ligamos **PCJump (JTA)**.



© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

27/28

## Mais Instruções (8) - j (3) - Main Decoder

### R-2: Alteração à Tabela de Verdade

| Instruction | Op <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemToReg | ALUOp <sub>1:0</sub> | Jump |
|-------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|------|
| R-type      | 000000            | 1        | 1      | 0      | 0      | 0        | 0        | 10                   | 0    |
| lw          | 100011            | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 1        | 00                   | 0    |
| sw          | 101011            | 0        | X      | 1      | 0      | 1        | X        | 00                   | 0    |
| beq         | 000100            | 0        | X      | 0      | 1      | 0        | X        | 01                   | 0    |
| addi        | 001000            | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 0        | 00                   | 0    |
| j           | 000010            | 0        | X      | X      | X      | 0        | X        | XX                   | 1    |

Acrescentamos **mais uma linha** à Tabela de Verdade do *Main Decoder*, com os sinais de controlo para a instrução **j**, e uma nova coluna para o sinal **Jump**:

- O sinal **Jump** é '1' para a instrução **j** e '0' para as demais.
- A instrução **j** não escreve no Banco de Registos nem na Memória, logo **RegWrite = MemWrite = 0**.
- De fato, podemos ignorar o cálculo feito no *datapath*, donde **RegDst = ALUSrc = Branch = MemToReg = ALUOp = X**.