

Introdução à Arquitetura de Computadores

Aula 26

μArquitetura MIPS Multicycle: II

Unidade de Controlo MC

Controlador Principal (FSM)

- Entradas e Saídas
- Máquina de Estados
 - *Fetch e Decode*
 - Execução de Instruções do tipo *lw* e *sw*
 - Cálculo do endereço de memória
 - Execução de Instruções do tipo-R
 - Execução da Instrução *beq*

Mais Instruções


addi e *j*

A. Nunes da Cruz / DETI - UA

Junho / 2021

Datapath MultiCycle - Unidade de Controlo MC

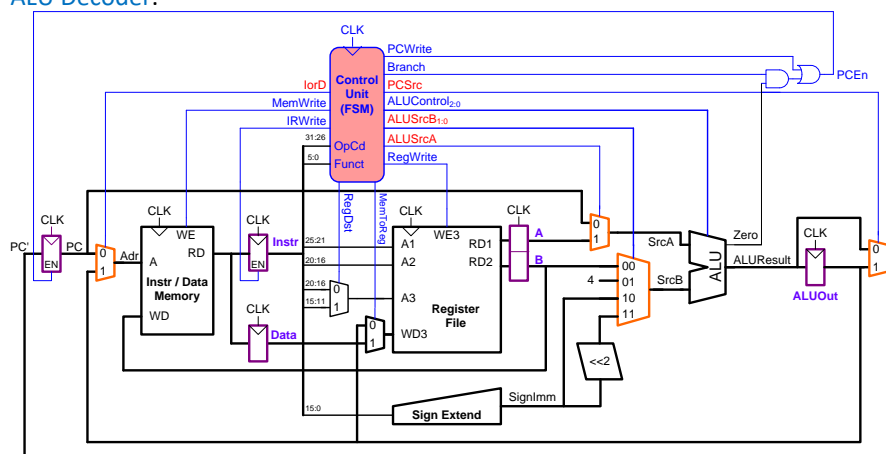A Unidade de Controlo MC é constituída por um *Controlador Principal* e por um *ALU Decoder*.



O *Controlador Principal* é uma máquina síncrona (FSM) do tipo Moore responsável pela geração dos sinais de controlo do *datapath multicycle*.

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

1/29

Unidade de Controlo MC - Principal + ALU Decoder

1. O Controlador Principal

É uma máquina síncrona.

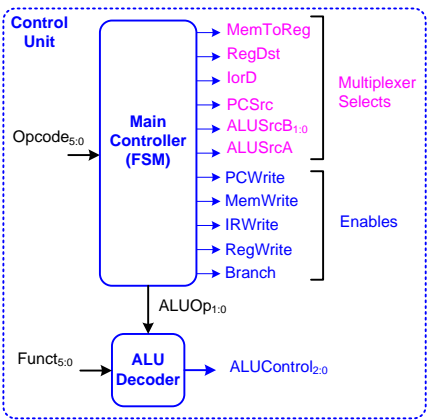


2. O ALU Decoder

É igual ao do Single-cycle.

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	X	010 (Add)
01	X	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	100110 (xor)	100 (Xor)
10	100111 (nor)	101 (Nor)
10	101010 (slt)	111 (Slt)

Controlador FSM (1) - Tipos de Sinais

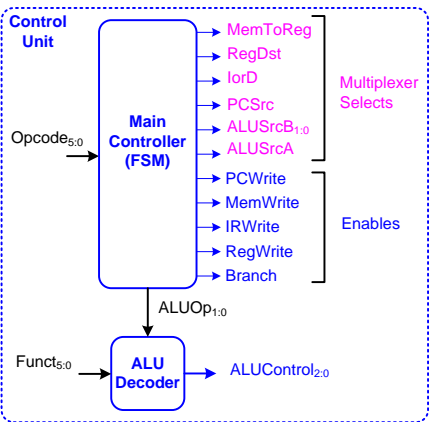
- O Controlador Principal gera 3 tipos de sinais:



- Seleção de Muxes
- Enable
- ALUOp_{1:0}

- O ALU Decoder gera: ALUControl_{2:0}.

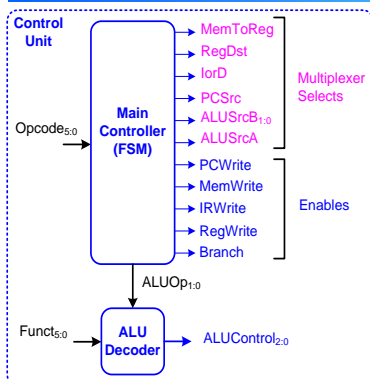Controlador FSM (2) - Estado e Sinais de Controlo



Tipos de sinais dentro de cada **estado**:

1. **Seleção** de multiplexers: exibem o respectivo valor binário.
2. **Enable**: só estão indicados quando activos.
3. ALUOp: o valor **não** aparece **explicitado** no *datapath*, sendo substituído pelo **ALUControl** (gerado pelo ALU Decoder).

Exemplo:

lorD = 0
AluSrcA = 0
ALUSrcB = 01
PCSrc = 0
IRWrite
PCWrite
ALUOp = 00

Sobre os diagramas temporais seguintes:


1. Podem ser ignorados numa primeira leitura.
2. Complementam a explicação sobre o funcionamento da FSM da Unidade de Controlo.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

4/29


Controlador FSM (3) - Reset e Fetch: S0

 

O primeiro passo da execução consiste na leitura da instrução cujo endereço está contido no registo **PC**.

A FSM entra no estado de **Fetch** após o sinal de **Reset**.

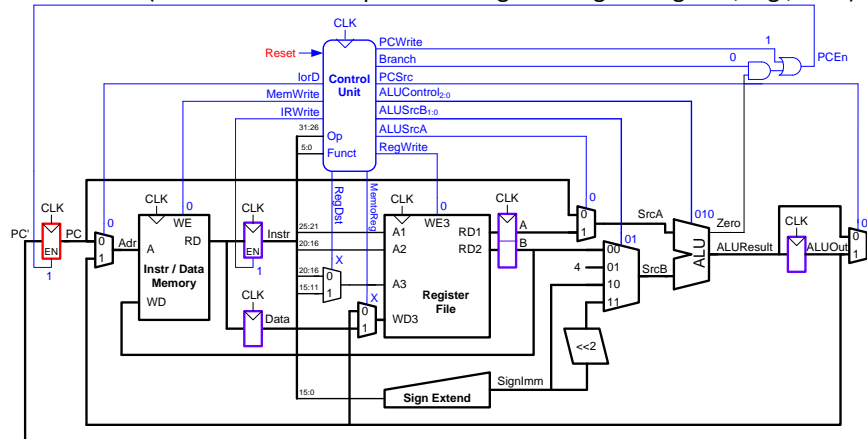(O sinal de **Reset** tb pode estar ligado a alguns registos, e.g., o **PC**)




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo


5/29

Controlador FSM (6) - Decode: S1

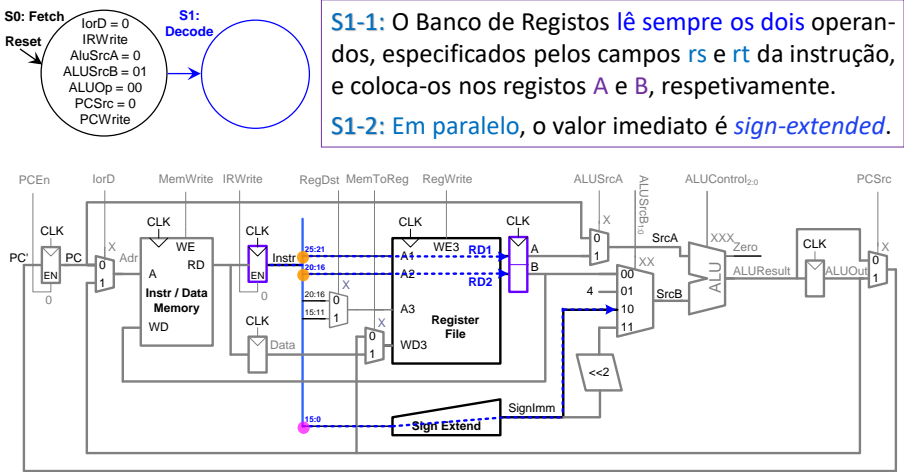


A fase de descodificação (UC) usa o **opcode** da instrução para decidir o que fazer **a seguir**.
Não são necessários sinais de controlo nesta fase. Todavia, a FSM deve **aguardar** um ciclo de **clock** para que as operações de leitura (RF) e descodificação se completem.

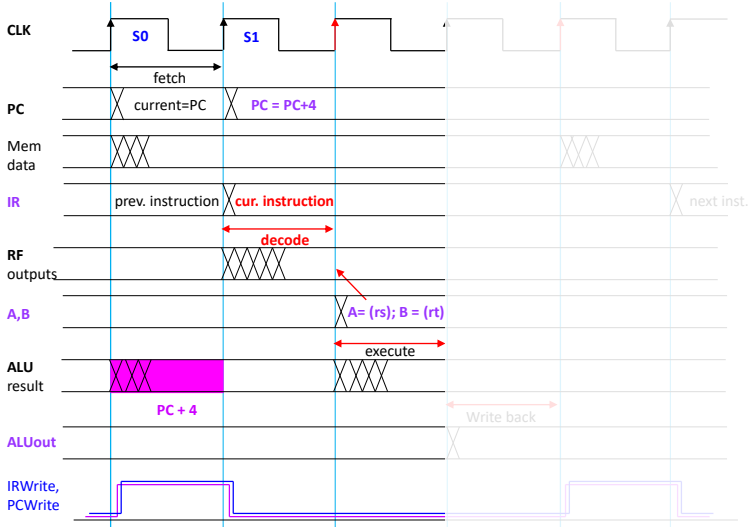Controlador FSM (7) - Decode (2) - Timing



A FSM **aguarda** um ciclo de **clock** para que as operações de leitura (RF) e descodificação se completem.

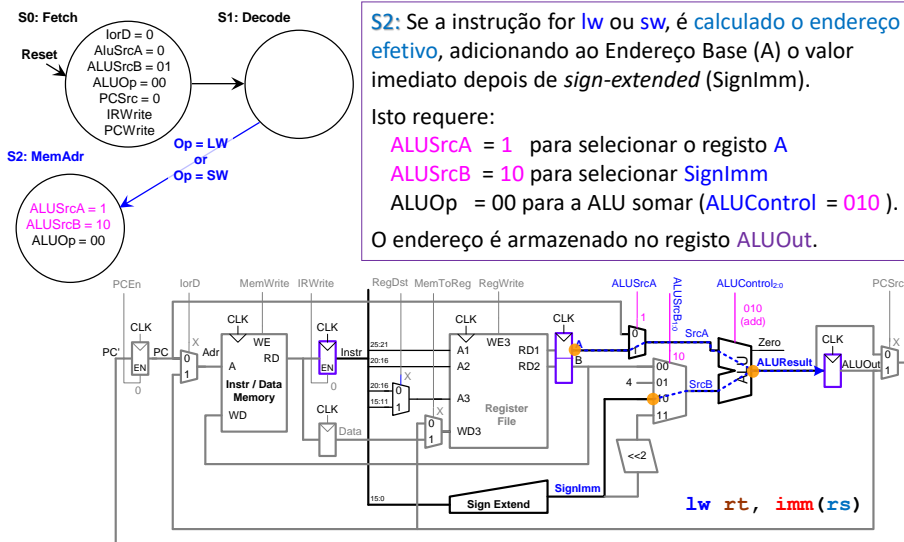Control. FSM (8) - lw/sw - Cálculo do Endereço: S2




*Após S1 os estados seguintes dependem da instrução. Começamos com lw/sw.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

10/29

Controlador FSM (9) - lw (1): S3 + S4

 

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

11/29


Controlador FSM (10) - lw (2): S3 + S4

Leitura do valor da memória e **escrita** no Banco de Registos (rt):

S3: **lorD** = 1, seleciona o endereço (Adr) que se encontra em **ALUOut**.
O valor lido (**RD**) é guardado no registo **Data**.

S3

lorD = 1

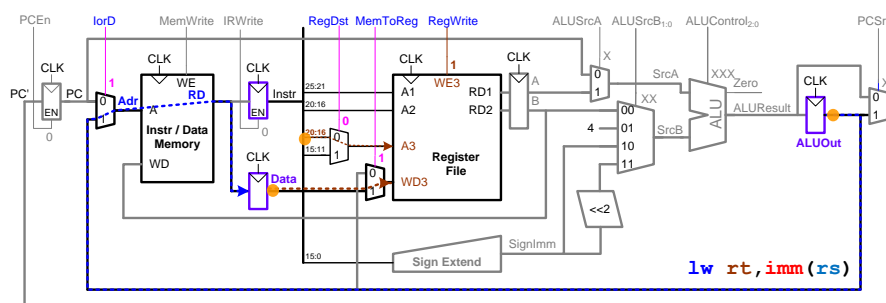

S4: O valor em **Data** é escrito no **Banco de Registos**.

RegDst = 0 seleciona o registo **rt**, e **MemToReg** = 1 seleciona **Data**.

RegWrite é ativado para escrever, **completando** a execução de **lw**.

S4


RegDst = 0
MemToReg = 1
RegWrite

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

12/29

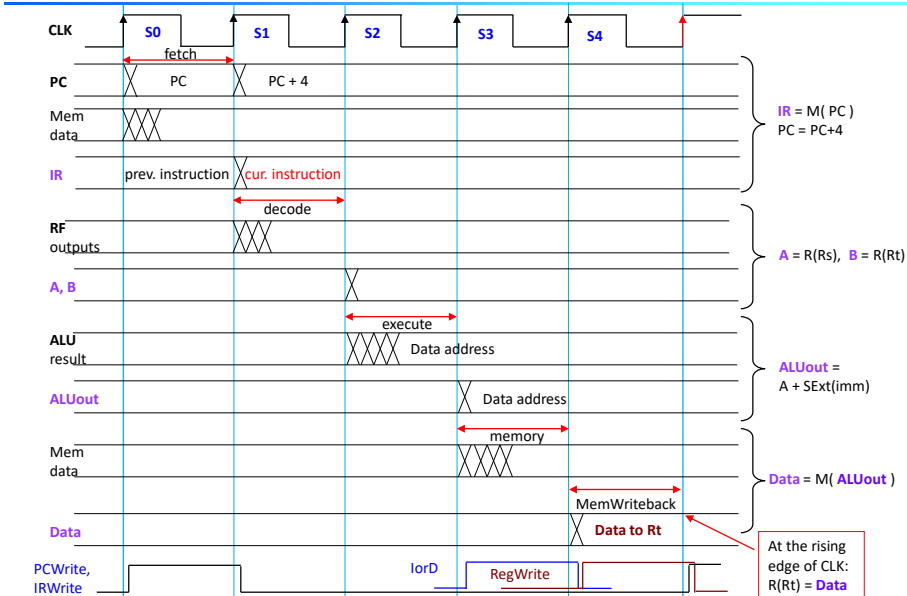Controlador FSM (11) - lw (3): Timing - 5 ciclos




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

13/29

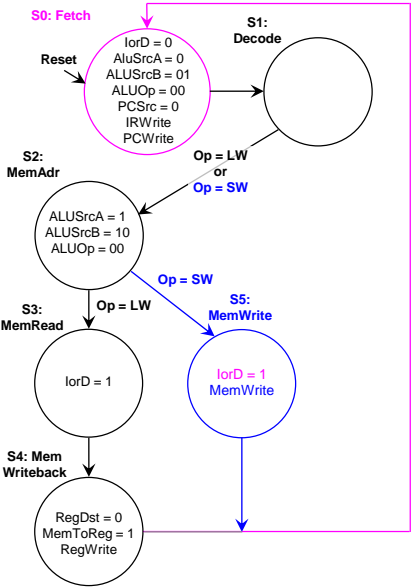Controlador FSM (12) - sw (1): S5 - 4 ciclos



O valor do registro B é escrito na memória.

S5: IorD = 1 seleciona o endereço guardado em ALUOut (calculado em S2)

MemWrite é ativado para escrever na memória o valor B, completando a execução de sw.

(Menos um ciclo que lw!)


sw rt, imm(rs)

Controlador FSM (13) - sw (2): S5


O valor lido do segundo porto do RF (B) é escrito na memória:

S5: IorD = 1 seleciona o endereço guardado em ALUOut (calc. em S2).

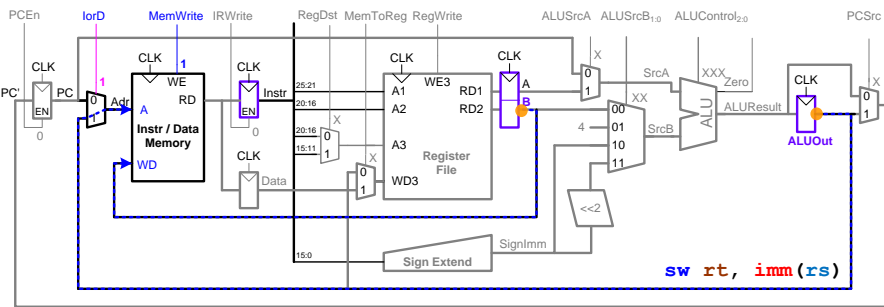MemWrite é ativado para escrever na memória o valor B.



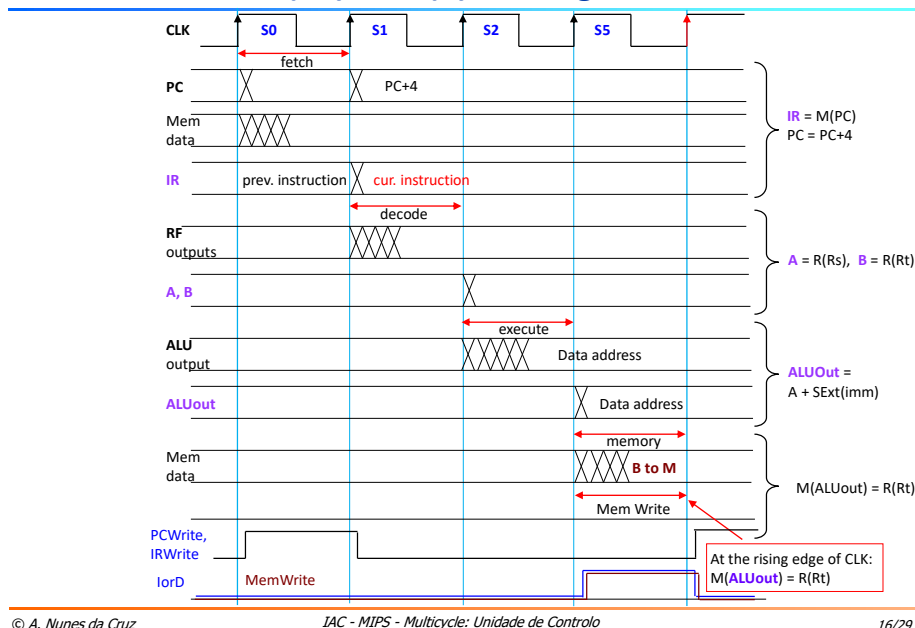Controlador FSM (14) - sw (3): Timing - 4 ciclos




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

16/29

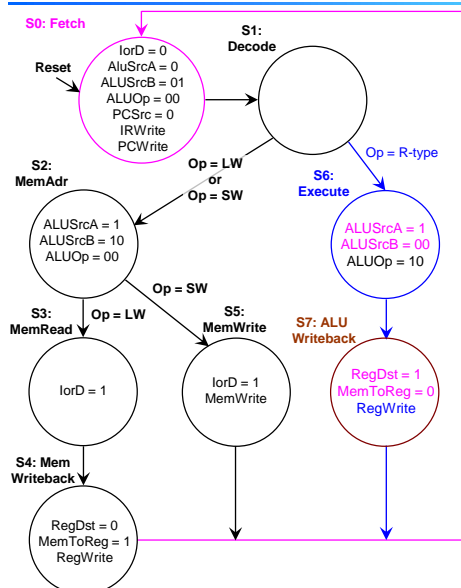Controlador FSM (15) - tipo-R (1): S6 + S7



Calcula o resultado da operação na ALU e escreve-o no Banco de Registos:

S6: São seleccionados os registos **A** e **B** ($\text{ALUSrcA} = 1$, $\text{ALUSrcB} = 00$) e calculada a operação indicada pelo campo **Func** da instrução.

O valor de **ALUOp** é igual a **10** para todas instruções do tipo-R.

O **ALUResult** é guardado em **ALUOut**.

S7: O valor em **ALUOut** é escrito no Banco de Registos:

RegDst = 1, selecciona o registo **rd**.

MemToReg = 0, o valor **WD3** vem do registo **ALUOut**.

RegWrite é activado para escrever, completando a execução.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

17/29

Controlador FSM (16) - tipo-R (2): S6 + S7


Calcula o resultado da operação na ALU e **escreve-o** no RF:

S6: Selecciona os registos **A** e **B** ($ALUSrcA = 1$, $ALUSrcB = 00$);

O valor de **ALUOp** é igual a **10** para todas instruções do tipo-R;

Guarda o resultado da operação em **ALUOut**.

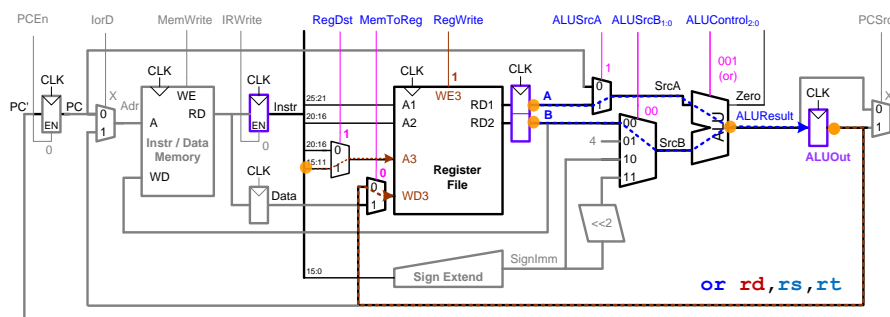S6
 $ALUSrcA = 1$
 $ALUSrcB = 00$
 $ALUOp = 10$



S7: O valor em **ALUOut** é escrito no Banco de Registos:


RegDst = **1** selecciona o registo destino **rd**;

MemToReg = **0** o valor a escrever (**WD3**) vem do registo **ALUOut**;


RegWrite é activado para escrever no RF.

S7
 $RegDst = 1$
 $MemToReg = 0$
 $RegWrite$

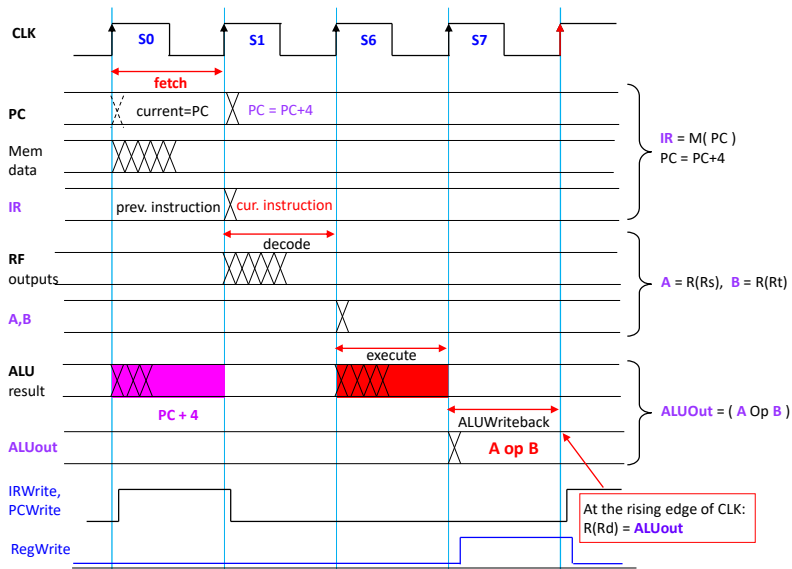Controlador FSM (17) - tipo-R (3): Timing - 4 ciclos



Controlador FSM (18) - beq (1): S1 + S8

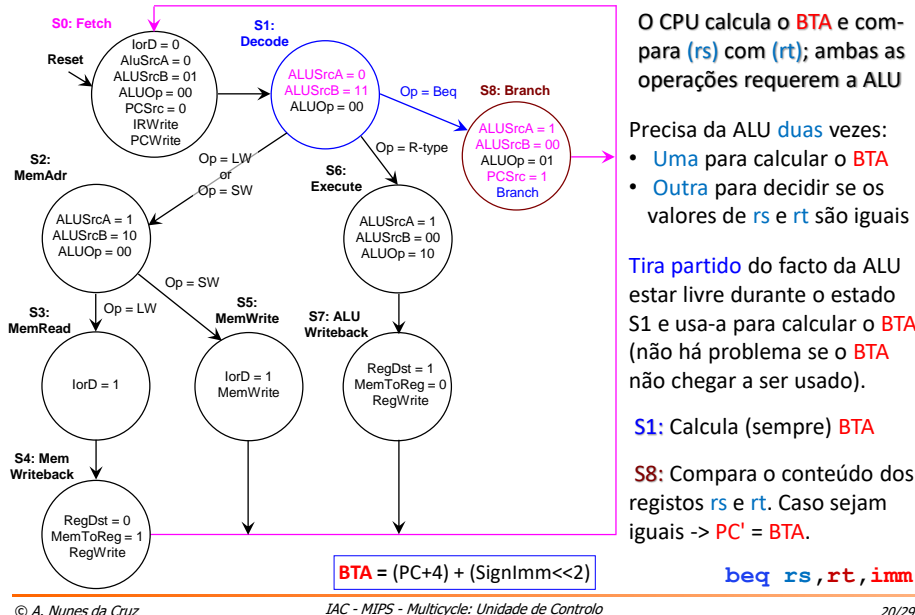


Controlador FSM (19) - beq (2): S1 + S8

Após S0, a instrução **beq** usa a ALU mais **duas** vezes:

S1: Calcula o endereço-alvo (**BTA**) e guarda-o em **ALUOut** (linha azul).

Este será, **eventualmente**, usado em **S8**.

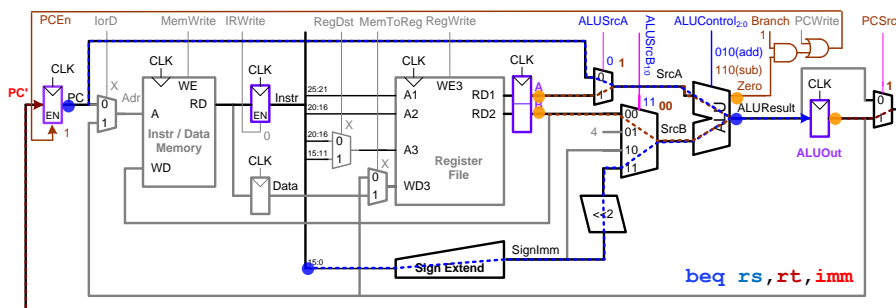
$$\text{BTA} = (\text{PC}+4) + (\text{SignImm} \ll 2)$$





S8: 1. **Compara** os valores de **rs** (A) e **rt** (B). Caso sejam iguais **Zero=1**.

Com **Branch=1** temos **PCEn=1**.

 
2. Fazendo **PCSrc=1**, o valor de **PC' = BTA** (armazenado em **ALUOut**).



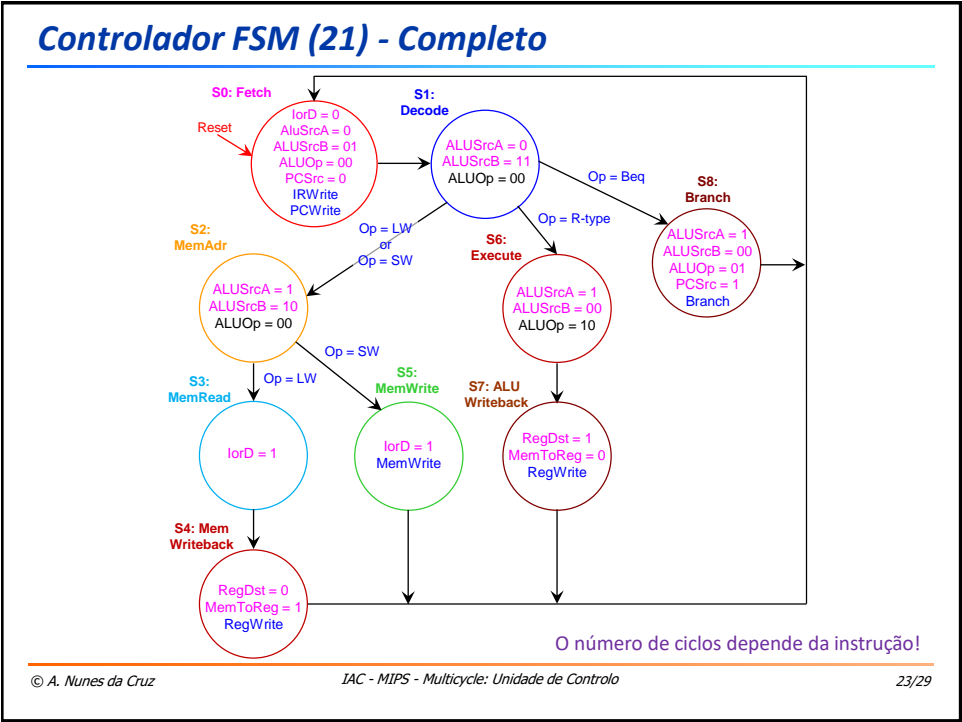 

Extensão (1) - addi: FSM (1)

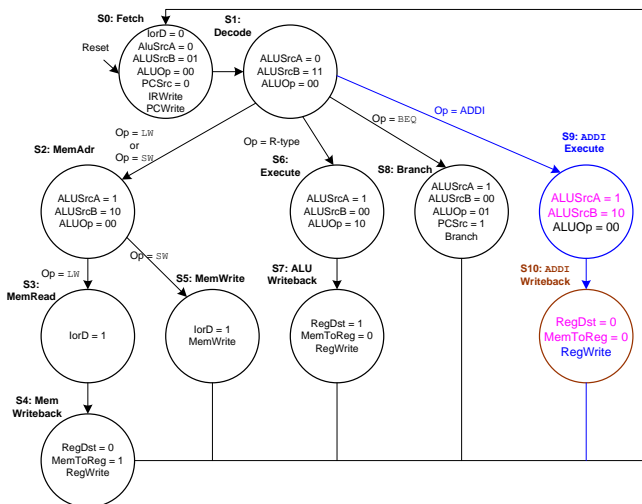P: Como modificar o CPU para suportar **addi**?



R: O datapath **já é capaz** de adicionar o conteúdo dum registo com o valor imediato!

➤ Só precisamos de adicionar **novos estados** à FSM do controlador para **addi**.

Os estados são semelhantes aos usados pelas instruções do tipo-R.

S9: Ao registo **A** é somado **SignImm** e **ALUResult** é guardado em **ALUOut**.

S10: **ALUOut** é escrito no RF.

addi rt,rs,imm

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

24/29

Extensão (2) - addi: FSM (2) - S9 + S10

O CPU calcula o resultado na ALU e escreve-o no Banco de Registos:

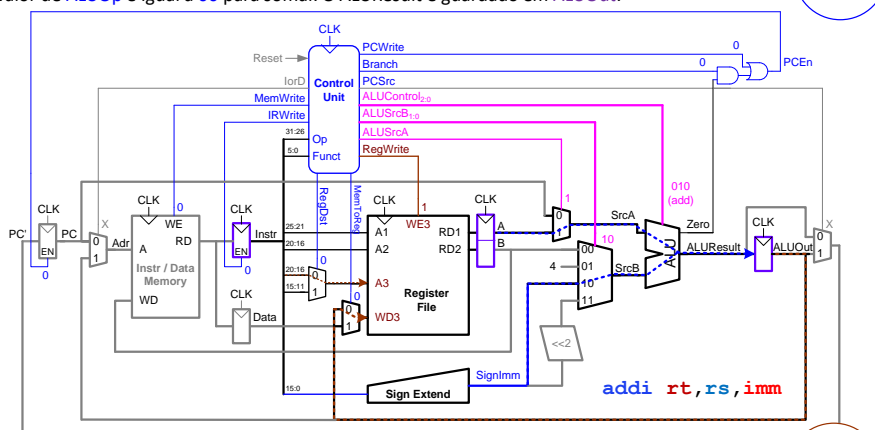S9: São seleccionados o reg. **A** e **SignImm** ($ALUSrcA = 1$, $ALUSrcB = 10$) e calculada a operação na ALU. O valor de **ALUOp** é igual a **00** para somar. O **ALUResult** é guardado em **ALUOut**.



S10: O valor em **ALUOut** é escrito no Banco de Registos. **RegDst = 0** selecciona o registo destino **rt**. **MemToReg = 0**, significa que o valor a escrever em **WD3** vem de **ALUOut**. **RegWrite** é activado para escrever no RF, completando a execução da instrução do tipo-I.


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

25/29

Extensão (3) - j: Datapath

P: Como modificar o CPU para suportar j?

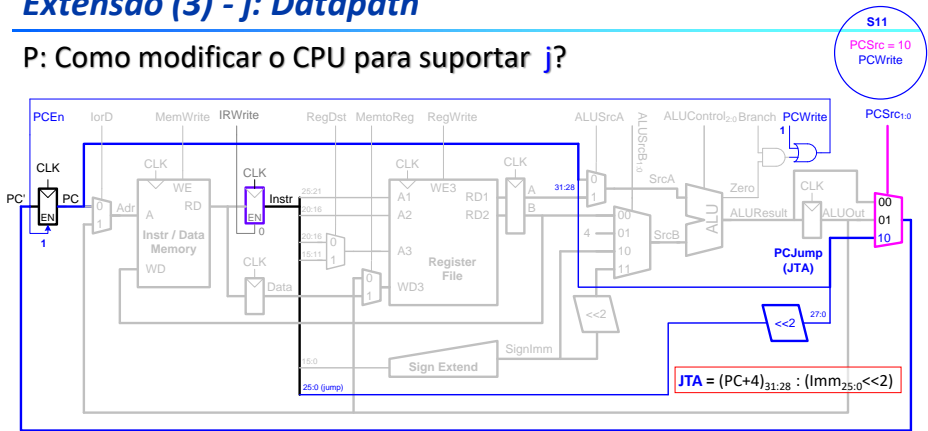

R: 1. Modificamos o datapath para calcular o valor PC' no caso da instrução 'j'.

$$JTA \text{ (Jump Target Address)} = (PC + 4)_{31:28} : Imm_{25:0} \ll 2 ; \text{ (requere mais um "}\ll 2\text{")}$$

O multiplexer PCSrc aceita uma terceira entrada JTA, selecionada com PCSrc = 10 .

2. Adicionamos um estado (S11) ao controlador FSM para gerar PCSrc = 10 e PCWrite.

(O PCWrite é ativado para forçar PCEn=1).

Extensão (4) - j: FSM


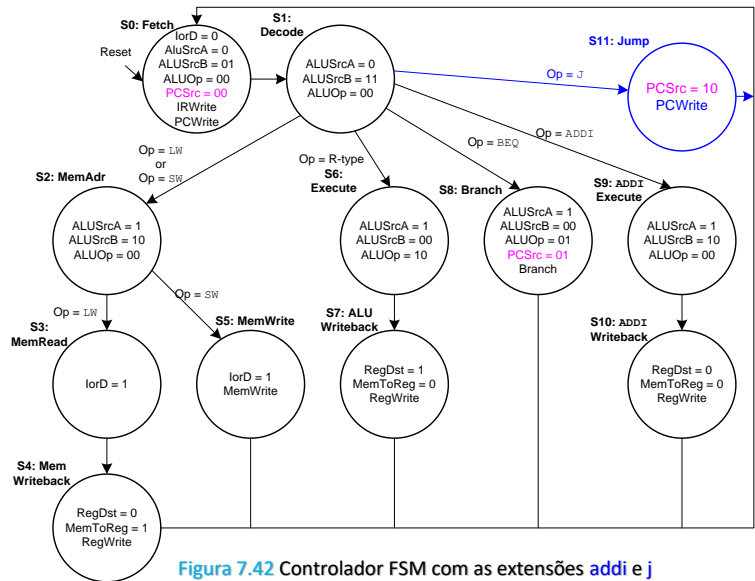


Figura 7.42 Controlador FSM com as extensões addi e j

Revisão (1) - MIPS Single-Cycle

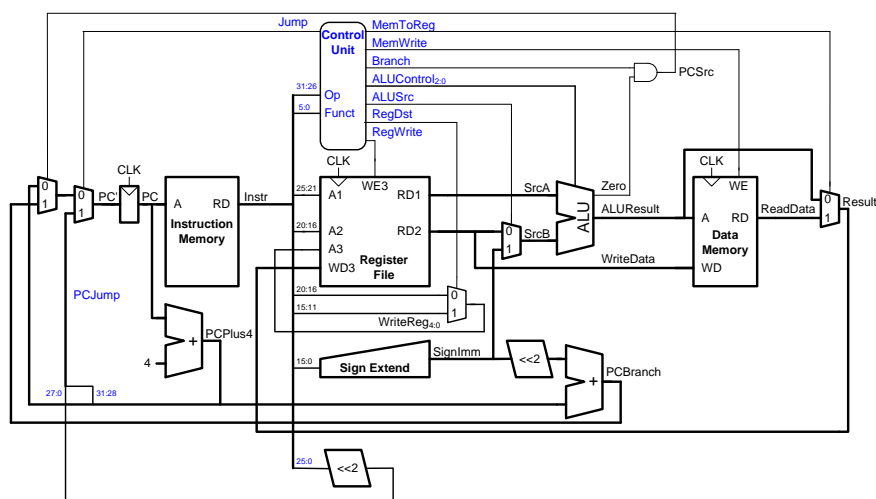


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

28/29

Revisão (2) - MIPS Multicycle

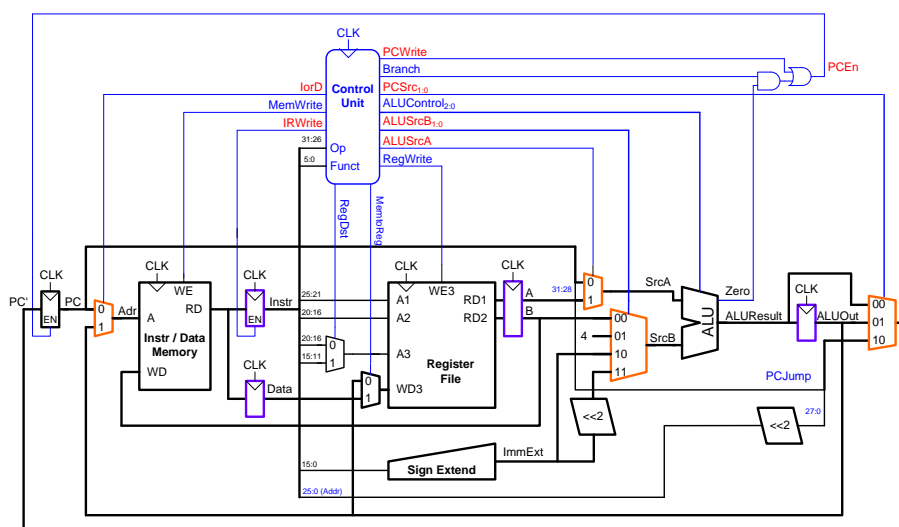

*O ISA só suporta: lw/sw, tipo-R, beq + addi e j.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Unidade de Controlo

29/29