

## Introdução à Arquitetura de Computadores

Auto25

### μArquitetura MIPS Multicycle: I

#### Performance Single-cycle

Caminho Crítico de Execução:

Período Mínimo de Clock

Tempo de Execução

#### μArquitetura Multicycle (MC)

Limitações do Single-cycle

Multicycle versus Single-cycle

Von Neumann: Memória única

Reutilização da ALU

#### Datapath Multicycle

Elementos de Estado

Execução de instruções:

Acesso à Memória: *lw* e *sw*


tipo-R (*add*) e *branch* (*beq*)

A. Nunes da Cruz / DETI - UA

Junho / 2021
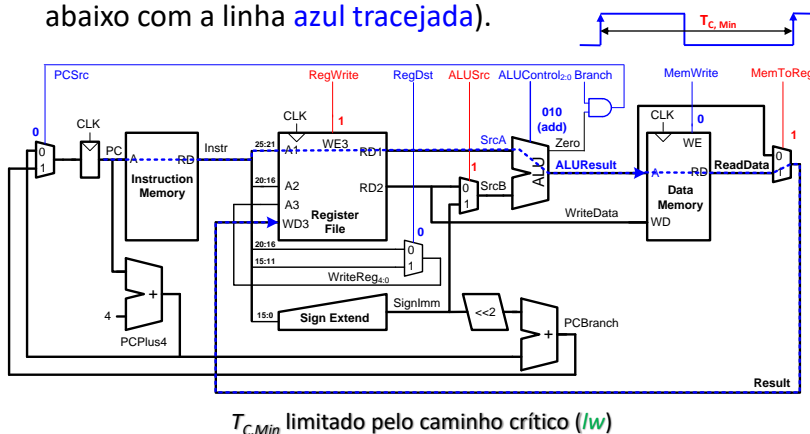
### Performance SC (1) - Caminho Crítico e $T_{C,Min}$ (1) - *lw*

- Num processador *Single-cycle* todas as instruções executam num único ciclo de *clock*.
- O período mínimo do *clock* ( $T_{C,Min}$ ) é limitado pelo caminho crítico de execução da instrução *lw* (ilustrado no diagrama abaixo com a linha azul tracejada).




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

1/26

### Performance SC (2) - Cam. Crítico: $T_{C1}$ (2) - Fetch+Decode

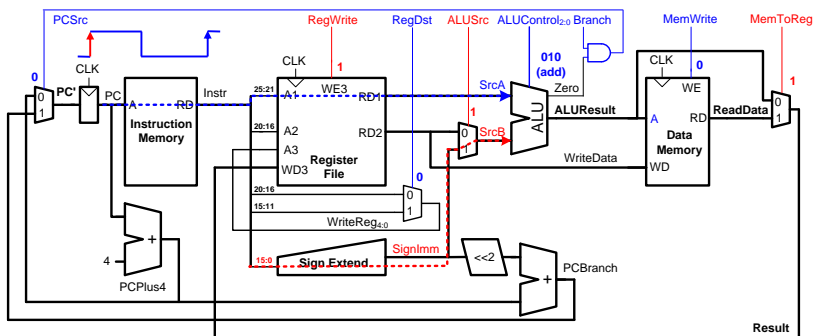1. No flanco **ascendente** do **clock**, **PC** carrega um novo endereço.
2. A instrução é lida da Memória de Instruções.
3. O operando **SrcA** é lido do Banco de Registos e **em paralelo** o valor **imediato** é estendido em sinal e selecionado, pelo multiplexor **ALUSrc**, como **SrcB** da ALU.



$T_{C1}$ : CLK to InstrMem to RegisterFile to ALU


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

2/26

### Performance SC (3) - Cam. Crítico: $T_{C2}$ (3) - Exec+Data+Wb

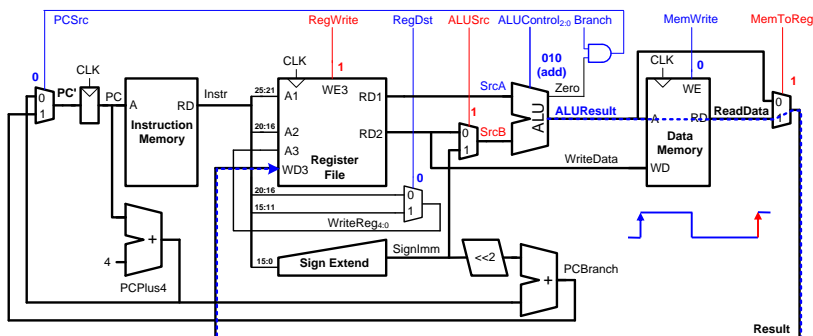4. A ALU soma **SrcA** com **SrcB** e calcula o endereço (**ALUResult**).
5. Deste endereço é lido **ReadData** da Memória de Dados.
6. O multiplexor **MemToReg** seleciona **ReadData**.
7. O **Result** apresenta-se à entrada do RF, respeitando o tempo de **setup**, para ser escrito **no próx. flanco ascendente** do **clock**.



$T_{C2}$ : ALU to DataMem to Mux to RegisterFile

$T_{C1} + T_{C2} = T_{C,Min} \rightarrow$

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

3/26


## Performance SC (4) - Caminho Crítico e $T_{C,Min}$

- Período Mínimo de Clock,  $T_{C,Min}$ :

$$T_{C,Min} = t_{pcq\_PC} + t_{mem} + \max(t_{Rfread}, t_{sext} + t_{mux}) + t_{ALU} + t_{mem} + t_{mux} + t_{RFsetup}$$

Em geral, os limites são impostos pelas Memórias, Banco de Registos e ALU; assim, a expressão anterior pode ainda ser simplificada:
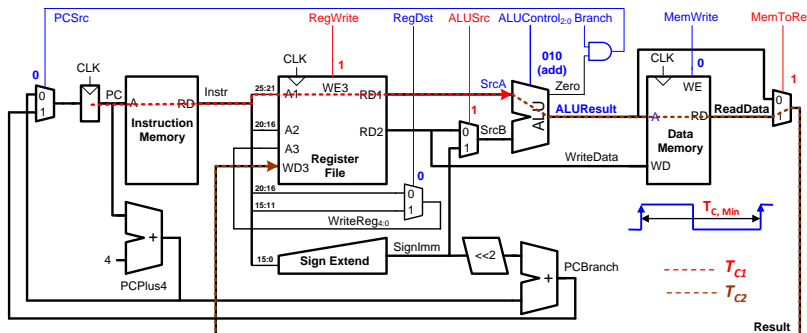
$$T_{C,Min} = t_{pcq\_PC} + 2t_{mem} + t_{Rfread} + t_{ALU} + t_{mux} + t_{RFsetup}$$




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

4/26
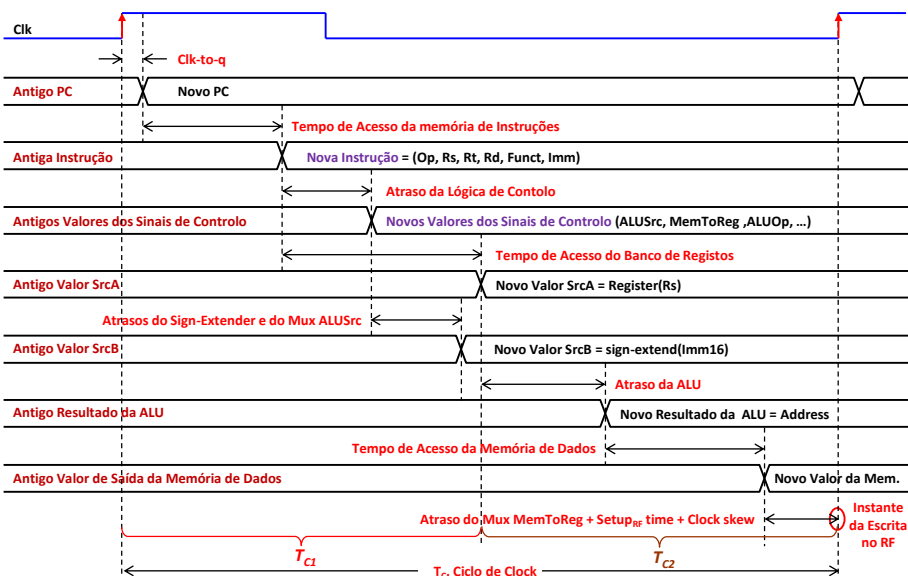
## Performance SC (5) - Caminho Crítico e $T_C(5)$ : $1w$ timing



© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

5/26

## Performance SC (6) - Tempo de Execução (1) - Definição

### Tempo de Execução de um Programa

$$\begin{aligned}\text{Tempo de Execução} &= \# \text{Instruções} \times (\text{Ciclos/Instrução}) \times (\text{Segundos/Ciclo}) \\ &= \# \text{Instruções} \times \text{CPI} \times T_c\end{aligned}$$

$$T_{\text{EXEC}} = \frac{\text{Segundos}}{\text{Programa}} = \frac{\# \text{Instruções}}{\text{Programa}} \times \frac{\text{Ciclos}}{\text{Instrução}} \times \frac{\text{Segundos}}{\text{Ciclo}}$$

- #Instruções/Programa: Número de Instruções para completar a tarefa
- Ciclos/Instrução: **CPI**: Ciclos/Instrução (=1 no Single-cycle!)
- Segundos/Ciclo: **T<sub>c</sub>**, Período de Clock (1/Frequência)
- Segundos/Programa : **T<sub>EXEC</sub>**: Tempo de espera para executar a tarefa

## Performance SC (6) - Tempo de Execução (2) - Exemplo

Elemento	Parâmetro	Atraso (ps)
Register clock-to-Q	$t_{pcq\_PC}$	30
Register setup	$t_{\text{setup}}$	20
Multiplexer	$t_{\text{mux}}$	25
ALU	$t_{\text{ALU}}$	200
Memory read	$t_{\text{mem}}$	250
Register file read	$t_{\text{RFread}}$	150
Register file setup	$t_{\text{RFsetup}}$	20

$$\begin{aligned}T_{c, \text{Min}} &= t_{pcq\_PC} + 2t_{\text{mem}} + t_{\text{RFread}} + t_{\text{ALU}} + t_{\text{mux}} + t_{\text{RFsetup}} \\ &= [ 30 + 2(250) + 150 + 200 + 25 + 20 ] \text{ ps} \\ &= 925 \text{ ps } (F_{c, \text{Max}} = 1.08 \text{ GHz})\end{aligned}$$

Em geral, estes atrasos são dependentes da tecnologia usada (e.g., CMOS, BiCMOS) para implementar a lógica.

### Performance SC (7) - Tempo de Execução (3) - Exemplo

Qual o tempo de execução dum programa com 100 mil milhões de instruções, num CPU *Single-cycle*?

$$\begin{aligned}\text{Tempo de Execução} &= \# \text{Instruções} \times \text{CPI} \times T_c \\ &= 0.1 \times 10^{12} \times (1) \times 925 \times 10^{-12} \text{ s} \\ &= 92.5 \text{ segundos}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{CPI} &= 1 \\ T_c &= 925 \text{ ps}\end{aligned}$$

### Multicycle MIPS (1) - Limitações Single-cycle


Basicamente, **três** pontos fracos:

1. Requer um período de *clock* suficientemente longo, para acomodar a instrução com o maior tempo de execução (*lw*), não obstante a maioria das instruções ter um tempo de execução mais curto.
2. Usa dois somadores e uma ALU.
3. Usa memórias separadas para instruções e dados (i.e., a arquitetura de processador é do tipo *Harvard*).

Hoje em dia, a maioria dos computadores usa uma memória única para instruções e dados (i.e., arquitetura *Von Neumann*).
 
## Multicycle MIPS (2) - SC vs MC: Modo de Execução

**Ideia:** Dividir a execução em múltiplos ciclos de clock



- **Single-cycle:** todas as instruções ocupam o mesmo tempo de execução.
- **Multicycle:** as instruções ocupam um tempo de execução variável (no diagrama é usado um clock 4 vezes mais rápido). Consegue-se, deste modo, uma maior taxa-média de execução de instruções-por-segundo (ou throughput).


Admitamos que é possível dividir a execução (SC) em múltiplas fases (max. 5):  
*fetch, decode, operação na ALU, acesso à memória (dados) e escrita no RF... -->*

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

10/26
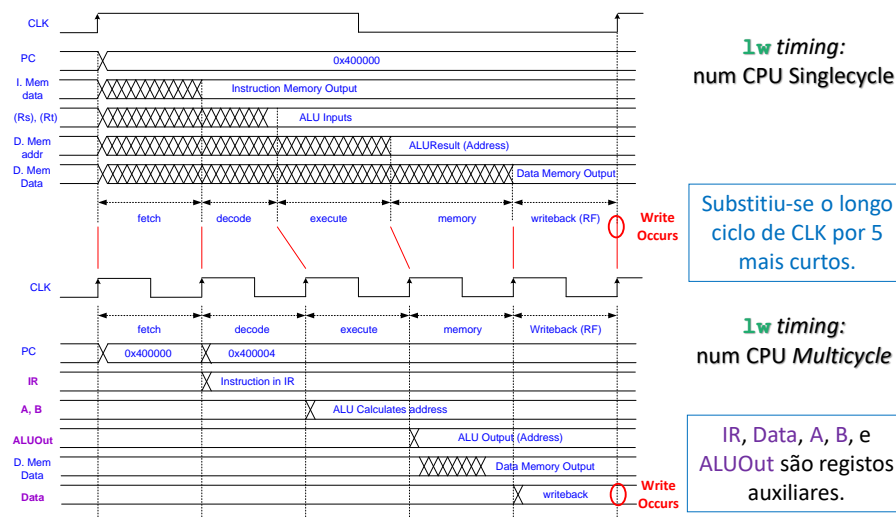
## Multicycle MIPS (3) - SC vs MC: 1w timing



Esta decomposição em ciclos mais curtos, vai permitir a execução mais rápida de instruções que não exijam as 5 fases; Exemplos: *beq* só precisa de 3 ciclos e as instruções de **tipo-R** só de 4 ciclos.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

11/26

## Multicycle MIPS (4) - $\mu$ Arquitecturas SC vs MC

- **Single-cycle**
  - + simples
  - tempo de ciclo limitado pela instrução mais longa (**lw**)
  - usa uma ALU, dois somadores e duas memórias
- **Multicycle**
  - + frequência de *clock* mais elevada
  - + as instruções mais simples executam mais rápido
  - + reutilização de *hardware* (caro) em ciclos distintos: usa uma única Memória e uma única ALU
  - Unidade de Controlo mais complexa: máquina de estados (FSM)
- **Fases de design iguais: datapath + control**

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

12/26
 
## MC Datapath (1) - Elementos de Estado - Uma só Memória

Substituição das duas memórias de Instruções e Dados por uma única\*

- Não era possível na implementação *Single-cycle* (As instruções e os dados são necessários durante o mesmo ciclo de clock).
- Agora, a **mesma** memória pode ser **(re)usada** se necessário (O *fetch* da Instrução e o acesso aos Dados são feitos em **ciclos** de clock **distintos**).



\*A arquitetura de Von Neumann substitui a arquitetura de Harvard.


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

13/26

## MC Datapath (2) - 1w Fetch - Registo Instr
 
### Passo 1: Leitura da Instrução (Fetch)



1. Usa-se um **novo** registo de **Instrução\*** para reter a instrução, por forma a poder **ser usada nos ciclos seguintes**.

\*Instr - É um registo **não acessível** ao programador, designado por '*non-architectural*' (contrariamente ao que acontece com os registos do RF e mesmo com o PC). Este tipo de registos são colocados nas saídas dos elementos funcionais **para possibilitar** o acesso aos valores (endereços/dados) do respectivo elemento **nos ciclos seguintes**.


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

14/26

## MC Datapath (3) - 1w Leitura do Operando - Registo A
 
### Passo 2: Leitura do operando do Register File (RF)



2. Insere-se mais um registo adicional (**A**), para reter o valor de **rs** (vai ser necessário no ciclo seguinte).

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

15/26




## MC Datapath (4) - lw Obtenção do Offset de Endereço
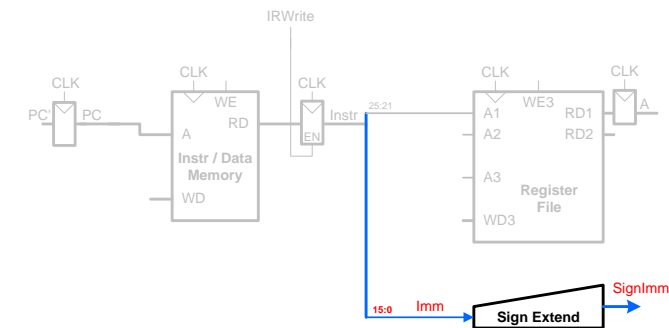
### Passo 3: Extensão do sinal do valor Imediato


 
### 3. Converte-se o valor $Imm_{16}$ em $SignImm_{32}$




© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

16/26

## MC Datapath (5) - lw Cálculo do Endereço - Reg. ALUOut
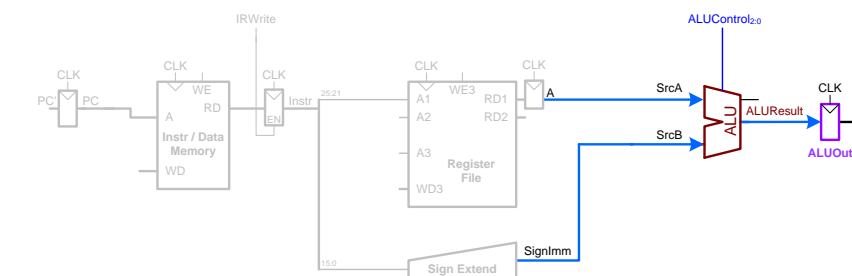
### Passo 4: Cálculo do endereço de memória



4. Na ALU soma-se o endereço base `SrcA` ao `SrcB`, para obter o endereço de memória em `ALUResult` (Endereço = `A` + `SignImm`).

➤ Insere-se um novo registo\* (`ALUOut`) na saída da ALU.

\*O registo `ALUOut` é necessário devido à partilha da ALU para várias funções. Dependendo da instrução, o seu valor pode ser enviado ou para a memória (`lw/sw`) ou para o RF (tipo-R).


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

17/26

## MC Datapath (6) - **lw** Ler Valor da Memória - Reg. Data

### Passo 5: Leitura do valor da Memória

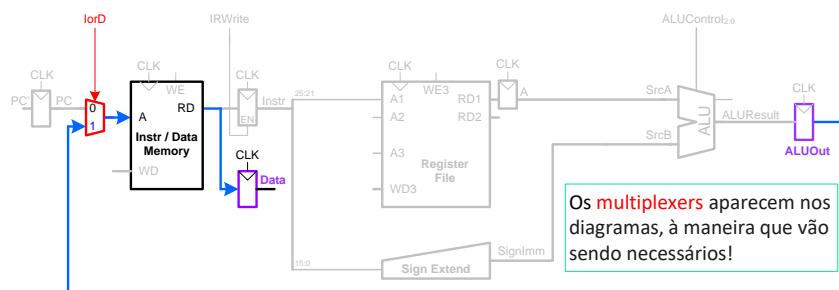

5. Insere-se um **multiplexer** em frente da entrada de endereço da memória (A), para selecionar o **PC** ou **ALUOut**.

- O **Fetch (I)** ou Acesso a **Dados (D)** é controlado pelo **novo** sinal (**lorD**).
- O valor lido (**RD**) é colocado **noutro** registo (**Data**).

Normalmente, a memória está segmentada: zona de instruções e zona de dados, etc.


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

18/26

## MC Datapath (7) - **lw** Escrever valor no RF
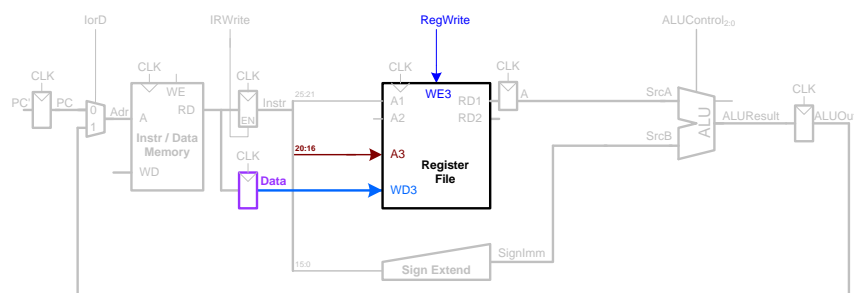
### Passo 6: Escrita no Banco de Registos



6. O valor lido da memória (**Data**) é escrito (**RegWrite=1**) no registo **rt** (**Instr<sub>20:16</sub>**) do Banco de Registos.

31:26	25:21	20:16	15:0	
35	rs	rt	imm	<b>lw rt,imm(rs)</b>


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

19/26

## MC Datapath (8) - **lw** - Cálculo de PC'

### Passo 7: Cálculo do PC'

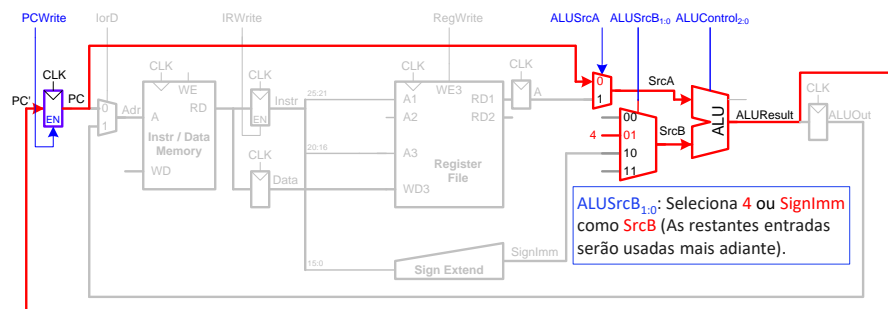


7.  $PC' = PC + 4$ . A soma é feita usando a mesma ALU (já usada no cálculo do endereço), mas em ciclos distintos.

- O novo sinal de controlo **PCWrite** (Enable do registo PC) permite a atualização do PC só em determinados ciclos de clock.

## MC Datapath (9) - **sw** versus **lw** - Registo B
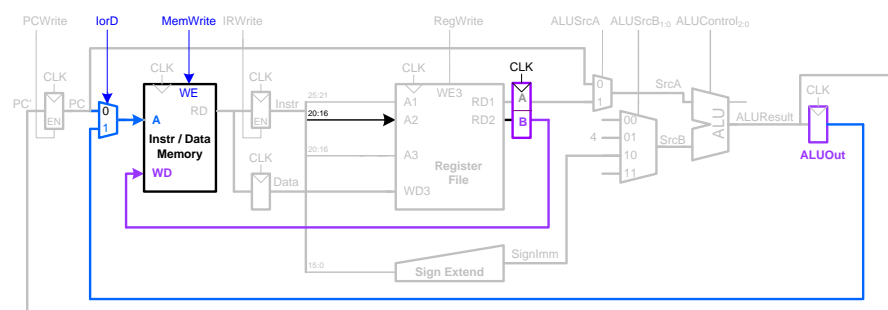
### Passo 5: Escrita do valor de **rt** (B) na Memória




5. Comparando **sw** com **lw**, e neste mesmo ciclo de clock:

- O valor de **rt** está no novo registo B (também foi lido no Passo 2)
- Escreve B na memória fazendo **MemWrite = 1** com **A = ALUOut**

31:26	25:21	20:16	15:0	
43	rs	rt	imm	<b>sw rt,imm(rs)</b>
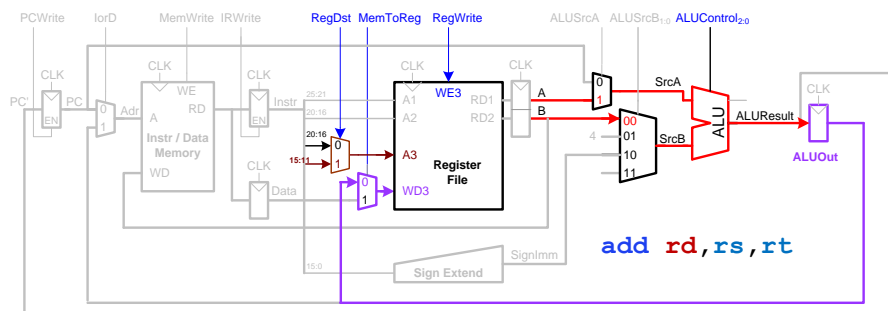
## MC Datapath (10) - tipo-R

- Usa os registos **rs** e **rt** como operandos



1. Executa a operação aritmética/lógica (resultado em **ALUOut**)
2. Escreve o resultado no registo **rd** (RF), **RegDst=1**.
  - O multiplexer **MemToReg** está, agora, em frente de **WD3** do RF.

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

22/26

## MC Datapath (11) - branch

beq **rs**, **rt**, **imm**

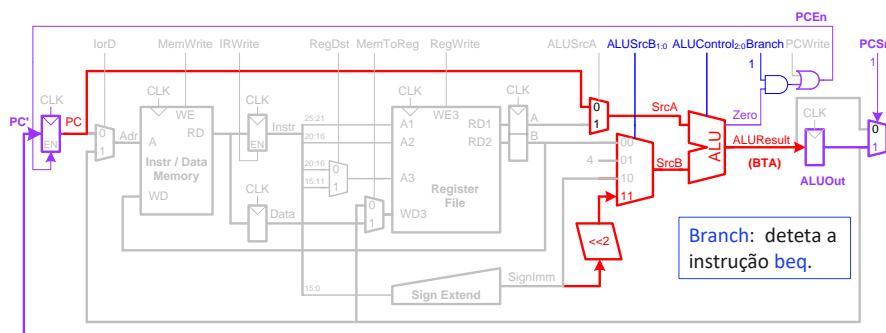1. Calcula o endereço-alvo: **BTA** =  $(\text{SignImm}_{32} \ll 2) + (\text{PC}+4)$



2. Compara o valor dos registos **rs** e **rt** (**Zero=1** se igual) e faz **PCSrc=1** (A comparação reutiliza a ALU num ciclo posterior; **não está visível** no diagrama).
  - O PC tanto pode ser atualizado (**PCEn**) por **PCWrite** ou por **Branch**.
  - O **novo** multiplexer **PCSrc** escolhe o valor de **PC**.

As duas operações (BTA e comparação de **rs** e **rt**) são feitas em ciclos diferentes! Ver FSM (**beq**).

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Multicycle: Datapath

23/26



## MC Datapath (13) - Completo - com 1w timing



## A seguir: Unidade de Controlo MC: FSM

